

Bases de l'architecture pour la programmation - LIFBAP -

Hamid LADJAL

hamid.ladjal@univ-lyon1.fr

hamid.ladjal@liris.cnrs.fr

COORDONNÉES ET SITE WEB

Responsable de L'UE :

Hamid LADJAL

Bâtiment Nautibus (2ème étage)

Tel : 04 72 43 16 36

Mél : hamid.ladjal@liris.cnrs.fr

hamid.ladjal@univ-lyon1.fr

Responsables d'amphi, TD et TP :

Hamid LADJAL (mercredi matin et après midi) + d'autres intervenants

Site WEB de l'UE (pour infos pratiques, supports, corrections ...)

<http://perso.univ-lyon1.fr/hamid.ladjal/LIFBAP/>

<https://perso.liris.cnrs.fr/hamid.ladjal/LIFBAP/supports.html>

Détail des enseignements de l'UE

CM : 5 séances de 1h30

- Présentation des concepts fondamentaux
- Notions de base de l'architecture des ordinateurs
- Illustration par des exemples

TD : 7 séances de TD de 1h30

- Mieux assimiler les notions de bases
- Analyser un problème et le formaliser
- Apprendre à poser et résoudre des problèmes
- Posséder certaines démarches pour le résoudre

TP : 4 séances de TP de 3h00

- Réaliser et programmer des circuits combinatoires et séquentiels simples
- Savoir réaliser et mettre en pratique les notions vues en cours et en TD

Emploi du temps

	Mercredi Matin (Grp: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)		
Mercredi	CM	TD	TP
14/09/2022	CM_1 (11h30 -13h00) (groupes A, B, C D, E, F)		
	CM_1 (14h00 -15h30) (groupes G, H, I, J)		
21/09/2022	CM_2 (8h00 -9h30) (groupes A, B, C D, E, F) CM_2 (14h00 -15h30) (groupes G, H, I, J)	TD1 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD1(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD1(15h45 - 17h15)(G, H, I, J)	
28/09/2022	CM_3 (8h00 -9h30) (groupes A, B, C D, E, F) CM_3 (14h00 -15h30) (groupes G, H, I, J)	TD2 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD2(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD2(15h45 - 17h15)(G, H, I, J)	
05/10/2022	CM_4 (14h00 -15h30) (groupes A, B, C D, E, F G, H, I, J)	TD3 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD3(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD3(15h45 - 17h15)(G, H, I, J)	
12/10/2022	CM_5 (14h00 -15h30) (groupes A, B, C D, E, F G, H, I, J)	TD4 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD4(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD4(15h45 - 17h15)(G, H, I, J)	
19/10/2022			TP_1(9h45-13h00) TP_1(14h00-17h15)
26/10/2022		TD5 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD5(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD5(14h00 - 15h30)(G, H, I, J)	Séance soutien 15h45 -17h15
02/11/2022	Banalisé	Banalisé	Banalisé
09/11/2022			TP_2(9h45-13h00) TP_2(14h00-17h15)
16/11/2022		TD6 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD6(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD6(14h00 - 15h30)(G, H, I, J)	
23/11/2022			TP_3(9h45-13h00) TP_3(14h00-17h15)
30/11/2022		TD7 (9h45 - 11h15)(A,B, C) TD7(11h30 - 13h00)(D, E, F) TD7(14h00 - 15h30)(G, H, I, J)	Séance soutien 15h45 -17h15
07/12/2022			TP4_(9h45-13h00) TP_4(14h00-17h15)

Emploi du temps

S38(19/09/22)																																																
Mercredi 21/09/2022																																																
A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	E1	E2	E3	F1	F2	F3	G1	G2	G3	H1	H2	H3	I1	I2	I3	J1	J2	J3																			
Bases de l'architecture pour la programmation A B C D																																																
Bases de l'architecture pour la programmation A B C Nautibus C3																																																
									Bases de l'architecture pour la programmation D E F Nautibus C3																																							
																		Bases de l'architecture pour la programmation G H J I																														
																		Bases de l'architecture pour la programmation G H J I																														
Lundi							Mardi							Mercredi							Jeudi							Vendredi							Samedi							Dimanche						
S37(12/09/22)	S38(19/09/22)	S39(26/09/22)	S40(03/10/22)	S41(10/10/22)	S42(17/10/22)	S43(24/10/22)	S44(31/10/22)	S45(07/11/22)	S46(14/11/22)	S47(21/11/22)	S48(28/11/22)	S49(05/12/22)	S50(12/12/22)	S51(19/12/22)	S52(26/12/22)	S1(02/01/22)	>																															

MODALITÉ DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES (MCC)

En TD (30% de la note finale):

- Un contrôle de présence à chaque séance
- 2 interrogations de 30 min environ (15% chacune)

En TP (30% de la note finale) :

- 1 TP noté de 1h00 en fin de semestre

Contrôle final (40% de la note finale)

- Épreuve de 1h30 sans document, anonyme
- Questions de cours, exercices....


Absences seront contrôlées à chaque séance de TD et TP

- Justificatif en cas d'absence (=>enseignant de TD/TP validé par la scolarité)
- Une influence sur la note de l'UE

INFOS PRATIQUES

Environnement et outils de travail

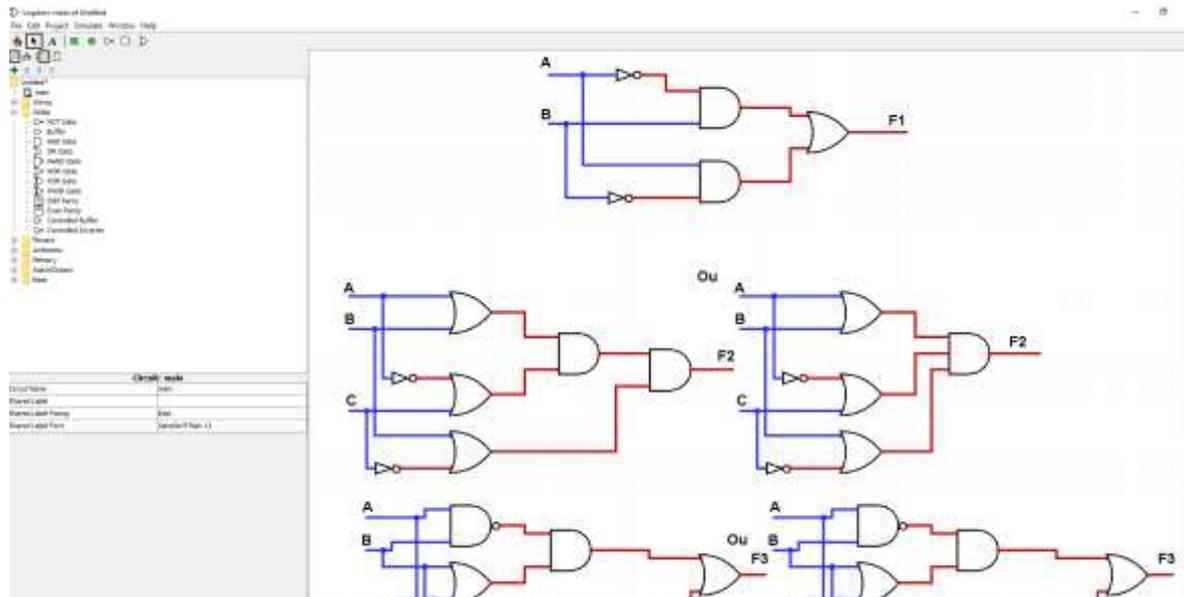- Linux / windows
- **Logisim**: Un outil pour le design et la simulation de circuits logiques numériques
- <https://logisim.fr.uptodown.com>



Conseils sur la méthode de travail

Pdf = uniquement copies des transparents

=>Prendre des notes

(en particulier exercices)

Pour vous aider : transparents numérotés

- Savoir refaire les exercices et les TP

Temps de travail estimé :

- Après un CM 1h - 1h30
- Après un TD 1h30 - 2h00

• Cours avec complexité croissante

Plan

- 1) **L'algèbre de Boole, la logique combinatoire et les circuits combinatoires**
- 2) **Circuits séquentiels**
- 3) **Représentation et codage des données**



CM1: Logique combinatoire et les circuits combinatoires

hamid.ladjal@univ-lyon1.fr
hamid.ladjal@liris.cnrs.fr


• <http://perso.univ-lyon1.fr/hamid.ladjal/LIFBAP/>

Logique combinatoire

- L'algèbre de Boole
- Opérateurs de base
- Propriétés et les fonctions combinatoires
- Circuits combinatoires:
 - Multiplexeur et démultiplexeur
 - Codeur, décodeur et transcodeur
 - Additionneur et comparateur....

Introduction


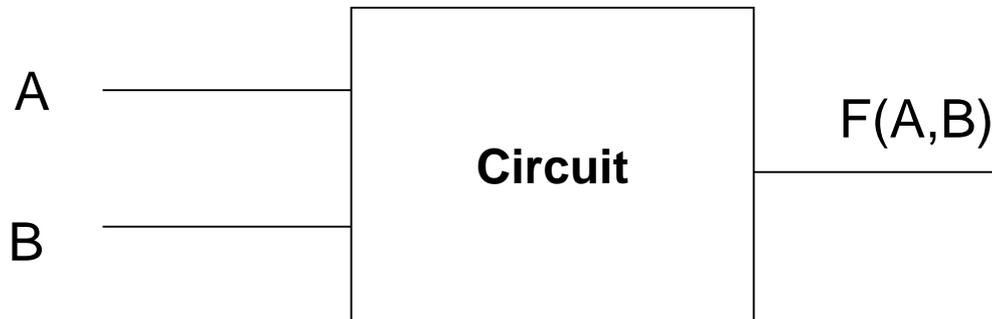
- Les machines numériques (ordinateur, tablette, téléphone...) sont constituées d'un ensemble de **circuits électroniques**.



- Chaque circuit fournit une **fonction logique** bien déterminée; opérations logiques ou arithmétiques (addition, soustraction, comparaison,

Introduction

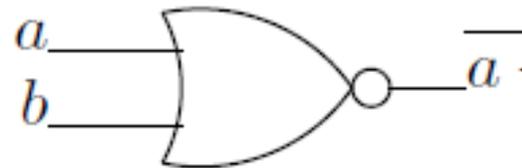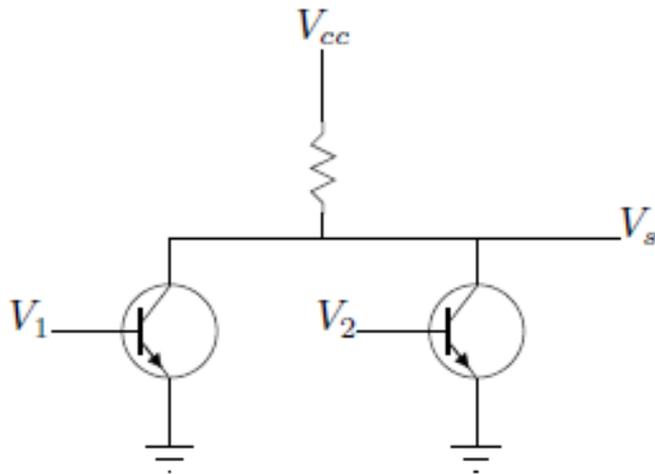- Une **fonction logique de base** est réalisée à l'aide des **portes logiques** qui permettent d'effectuer des opérations élémentaires.
- ↓
- Ces **portes logiques** sont aujourd'hui réalisées à l'aide de **transistors**.



Introduction

- Pour **concevoir et réaliser** ce circuit on doit avoir un modèle **mathématique de la fonction** réalisée par ce circuit .

- Ce modèle doit prendre en considération le **système binaire**.

- Le modèle mathématique utilisé est celui de **Boole**.

Algèbre de Boole

1854 : Georges Boole propose une algèbre

Propositions vraies ou fausses
et opérateurs possibles \longrightarrow Algèbre de Boole



Étude des systèmes binaires :

Possédant **deux états s'excluant mutuellement**

C'est le cas des systèmes numériques

(des sous ensembles : les circuits logiques)

Algèbre binaire

On se limite : Base de l'algèbre de Boole

Propriétés indispensables aux systèmes logiques

Définitions :

- **États logiques** : 0 et 1, Vrai et Faux, H et L
(purement symbolique)
- **Variable logique** : Symbole pouvant prendre
comme valeur des états logiques (A,b,c, Out ...)
- **Fonction logique** : Expression de variables et d'opérateurs
($f = \text{not}(a) \wedge (c \text{ OR } r.t))$)

Calcul propositionnel

Algèbre de Boole sur $[0,1]$ = algèbre binaire

Structure d'algèbre de Boole

- 2 lois de composition interne (LCI)
- 1 application unaire

2 LCI : ET, OU

- Somme (OU, Réunion, Disjonction)

$$s = a + b = a \vee b$$

- Produit (ET, intersection, Conjonction)

$$s = a \cdot b = ab = a \wedge b$$

Application unaire :

- Not (complémentation, inversion, négation, non) $s = \bar{a} = \text{not}(a) = \neg a$

Fonctions logiques

Fonction logique à n variables $f(a,b,c,d,\dots,n)$

$$[0,1]^n \longrightarrow [0,1]$$

- Une fonction logique ne peut prendre que deux valeurs
- Les cas possibles forment un ensemble fini (2^n)
- La table de fonction logique = **table de vérité**


Opérateurs logiques de base

OU (OR)

- Le **OU** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser la **somme logique** entre **deux variables logiques**.
- Le OU fait la **disjonction** entre deux variables.
- Le **OU** est défini par $F(A,B) = A + B$ (il ne faut pas confondre avec la somme arithmétique)

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

table de vérité

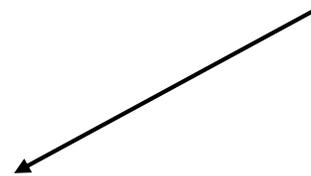

ET (AND)

- Le **ET** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser le **Produit logique** entre **deux variables booléennes**.
- Le **ET** fait la **conjonction** entre deux variables.
- Le ET est défini par : $F(A,B) = A \cdot B$

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NON (négation)

- **NON** : est un opérateur unaire (une seule variable) qui à pour rôle d'**inverser** la valeur d'une variable .

$$F(A) = \text{Non } A = \overline{A}$$

(lire : A barre)

A	\overline{A}
0	1
1	0

Tables de vérité de ET, OU, NON

	b	0	1
a	0	0	1
	1	1	1

$$s = a + b$$

S est vrai si a OU b est vrai.

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

	b	0	1
a	0	0	0
	1	0	1

$$s = a \cdot b$$

S est vrai si a ET b sont vrais.

a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	1
1	0

$$s = \bar{a}$$

S est vrai si a est faux

a	s
0	1
1	0

Deux autres opérateurs : NAND, NOR

a \ b	0	1
0	1	1
1	1	0

$$s = a \uparrow b = \overline{a \cdot b}$$

S est vrai si a OU b est faux.

NAND (Not-AND)

a \ b	0	1
0	1	0
1	0	0

$$s = a \downarrow b = \overline{a + b}$$

S est vrai si ni a, ni b ne sont vrais.

NOR (Not-OR)

NAND et NOR ne sont pas associatifs

Encore un opérateur : XOR

		b	0	1
a	0	0	1	
	1	1	0	

$$s = a \oplus b = a.\bar{b} + \bar{a}.b$$

S est vrai si a OU b est vrai mais pas les deux.

XOR (Ou-Exclusif) vaut 1 si a est différent de b
Opérateur de différence (disjonction)

Encore un opérateur : XOR

XOR est associatif $s = a \oplus b \oplus c \dots \oplus n$

vaut 1 si le nombre de variables à 1 est impair.

$$s = \overline{a \oplus b} = \overline{a} \oplus b = a \oplus \overline{b} = a \text{ XNOR } b$$

XNOR = $\overline{\text{XOR}}$ vaut 1 si $a = b$

Inverseur programmable : (le programme vaut 0 ou 1)

$$a \oplus 1 = \overline{a} \quad a \oplus 0 = a$$

Simplification des fonctions logiques

Simplification /optimisation ?

Méthodes «classiques» de simplifications :

- pas de solution unique
- indépendant de la technologie
- le temps n'est pas pris en compte

La simplification «mathématique» n'est pas toujours optimale en regard des critères d'optimisation technologiques.

Simplification des fonctions logiques

- L'objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
 - réduire le **nombre de termes** dans une fonction
 - et de réduire le **nombre de variables** dans un terme
- Cela afin de réduire le nombre de **portes logiques** utilisées → **réduire le coût du circuit**
- Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
 - 1) **Les méthodes algébriques**
 - 2) **Les méthodes graphiques : (ex : tableaux de karnaugh)**

Propriétés de ET,OU,NON

1) Les méthodes algébriques

- **Commutativité**

$$a+b = b+a$$

$$a.b = b.a$$

- **Associativité**

$$a+(b+c) = (a+b)+c$$

$$a.(b.c) = (a.b).c$$

- **Distributivité**

$$a.(b+c) = a.b+a.c$$

$$a+(b.c) = (a+b).(a+c)$$

- **Idempotence**

$$a+a = a$$

$$a.a = a$$

- **Absorption**

$$a+a.b = a$$

$$a.(a+b) = a$$

- **Involution**

$$\overline{\overline{a}} = a$$

Propriétés de ET,OU,NON

Les méthodes algébriques

- **Élément neutre**

$$a+0 = a$$

$$a.1 = a$$

- **Élément absorbant**

$$a+1 = 1$$

$$a.0 = 0$$

- **Inverse**

$$a+\bar{a} = 1$$

$$a.\bar{a} = 0$$

- **Théorème de "De Morgan"**

$$\overline{a+b} = \bar{a} . \bar{b}$$

$$\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{\sum_i x_i} = \prod_i \bar{x}_i$$

$$\overline{\prod_i x_i} = \sum_i \bar{x}_i$$

- **Théorème du Consensus**

$$a.x+b.\bar{x}+a.b = a.x+b.\bar{x}$$

$$(a+x)(\bar{b}+x)(a+b)=(a+x)(\bar{b}+x)$$

Propriétés de ET,OU,NON

Exercice 1:

Démontrez la proposition suivante :

$$ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}CD = AB + ACD$$

$$A\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} = BC + AC + AB$$

Propriétés de ET,OU,NON

Correction

$$\begin{aligned}ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}CD &= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}CD \\ &= AB + A\bar{B}CD \\ &= A(B + \bar{B}(CD)) \\ &= A(B + CD) \\ &= AB + ACD\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A.B.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} &= \\ A.B.C + \bar{A}.B.C + A.B.C + A.\bar{B}.C + ABC + A.B.\bar{C} &= \\ B.C + A.C + A.B &= \end{aligned}$$

Simplification par la table de Karnaugh

Description de la table de karnaugh

- La méthode consiste à mettre en évidence par une méthode **graphique** (un tableau) tous les termes qui sont adjacents (qui ne diffèrent que par **l'état d'une seule variable**).
- Un tableau de Karnaugh = table de vérité de 2^n cases avec un changement unique entre 2 cases voisines d'où des codes cycliques (Gray ou binaire réfléchi).
- La méthode peut s'appliquer aux fonctions logiques de **2,3,4,5 et 6 variables**.
- Les tableaux de Karnaugh comportent **2^n cases** (n: est le nombre de variables).

Description de la table de karnaugh

Règles de regroupement :



- groupe de 2^n cases : 1,2,4 ou 8
- en ligne, colonne, rectangle, carré, mais pas diagonale
- tous les 1, mais pas les 0 au moins une fois dans les groupements

Règles de minimisation de la fonction :

- rechercher les groupements en commençant par les cases qui n'ont qu'une seule façon de se grouper
- rechercher les groupements les plus grands
- les groupements doivent contenir au moins un 1 non utilisé par les autres groupements
- L'expression logique finale est la réunion (la somme) des groupements après simplification et élimination des variables qui changent d'état.

Systeme binaire

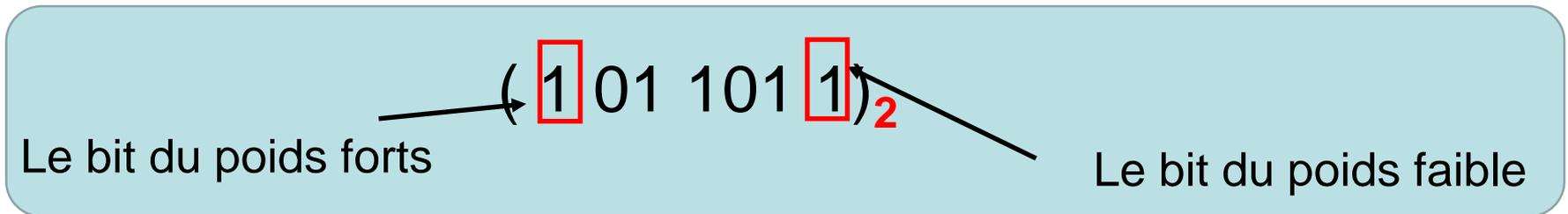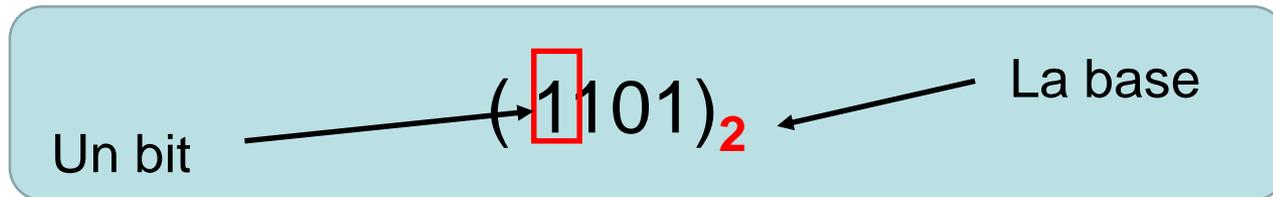- Dans le systeme binaire, pour exprimer n'importe quelle valeur on utilise uniquement 2 symboles : { 0 , 1 }



- Un nombre dans la base 2 peut être écrit aussi sous la forme polynomiale

Systeme binaire

Exemple

- Sur un seul bit : 0 , 1

- Sur 2 bits :

Binaire	Décimal
00	0
01	1
10	2
11	3

$$2^1 2^0$$

4 combinaisons = 2^2

Sur 3 Bits

$$2^2 2^1 2^0$$

Binaire	Décimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

8 combinaisons = 2^3

Sur 4 Bits

Binaire	Décimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15

16 combinaisons = 2^4

Description de la table de karnaugh

	A	
B	0	1
0		
1		

Tableau à 2 variables

	AB			
C	00	01	11	10
0				
1				

Tableaux à 3 variables

Tableaux de Karnaugh

$f(a,b,c,d, \dots, n)$ fonction logique à N entrées sera représentée par
une table à 2^N lignes
un tableau à 2^N cases

a b c	$f(a,b,c)$
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1

A Karnaugh map for the function $f(a,b,c)$. The vertical axis is labeled 'a' with values 0 and 1. The horizontal axis is labeled 'bc' with values 00, 01, 11, and 10. The cells contain the function values: (0,00)=0, (0,01)=1, (0,11)=0, (0,10)=0, (1,00)=1, (1,01)=0, (1,11)=1, (1,10)=0. An oval highlights the top row (a=0) and an arrow points from it to the text on the right.

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$f(a,b,c)$

Code Gray ou
binaire réfléchi
=
1 seul changement
entre 2 codes
successifs

Tableaux de Karnaugh

Exemple 1 : 3 variables

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	1

$$F(A, B, C) = C + AB$$

Tableaux de Karnaugh

Exemple 2 : 4 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	1
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	1	0	0

$$F(A, B, C, D) = \bar{C}.D + A.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.B.C.\bar{D}$$

Tableaux de Karnaugh

Exemple 3 : 4 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			1
	01		1	1	1
	11				1
	10	1			1

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}$$

Tableaux de Karnaugh

Exemple 4 : 5 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			
	01	1		1	
	11	1		1	
	10	1			

U = 0

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			
	01	1		1	
	11	1		1	
	10	1	1		

U = 1

$$F(A,B,C,D,U) = \bar{A}\bar{B} + A.B.D.\bar{U} + \bar{A}.C.\bar{D}.U + A.\bar{B}.D.U$$

Exercice

Trouver la forme simplifiée des fonctions à partir des deux tableaux ?

		AB			
		00	01	11	10
C	0		1	1	1
	1	1		1	1

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1		1	1
	01				
	11				
	10	1	1	1	1

Logique multi-niveaux

On peut généraliser l'algèbre binaire à plus de 2 niveaux

a \ b	0	1	Z	X
0	0	X	0	X
1	X	1	1	X
Z	0	1	Z	X
X	X	X	X	X

0 logique

1 logique

Z déconnecté

X inconnu

Logique multi-niveaux

- Pour les cas impossibles ou interdites il faut mettre un **X** dans la T.V .
- Les cas impossibles sont représentées aussi par des **X** dans la table de karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

Tableaux de Karnaugh

- Il est possible d'utiliser les **X** dans des regroupements :
 - Soit les prendre comme étant des **1**
 - Ou les prendre comme étant des **0**
- Il ne faut pas former des regroupement qui contient uniquement des **X**

CD \ AB		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

AB

Tableaux de Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

$$AB + CD$$

Tableaux de Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

$$AB + CD + BD$$

Tableaux de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD + BD + AC$$



Tableaux de Karnaugh

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD + BD + AC + BC$$


Représentation des fonctions

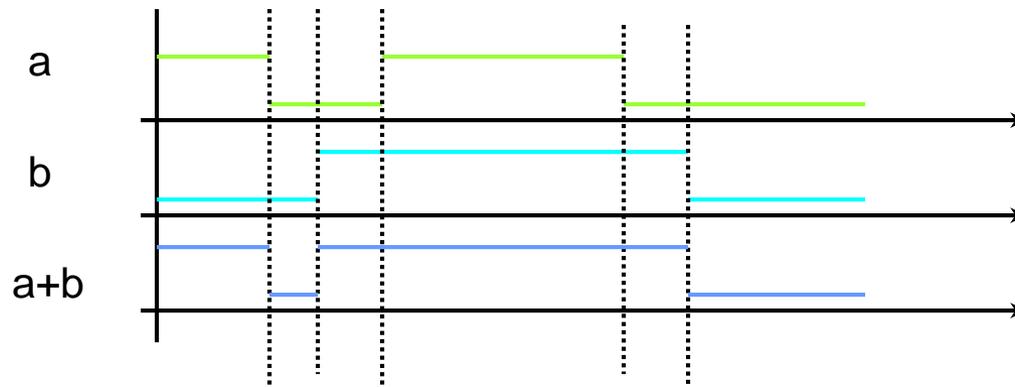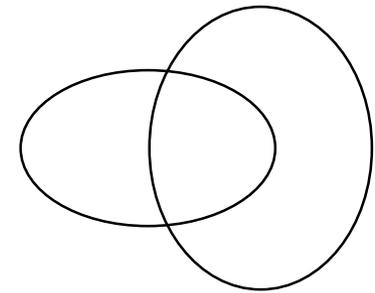- Diagramme de Venn ou d'Euler
vue ensembliste
- Table de vérité
- Tableau de Karnaugh
- Équation logique ex: $f(a,b)=a+b$
- **Chronogramme** : Graphe d'évolution temporelle



Chronogrammes

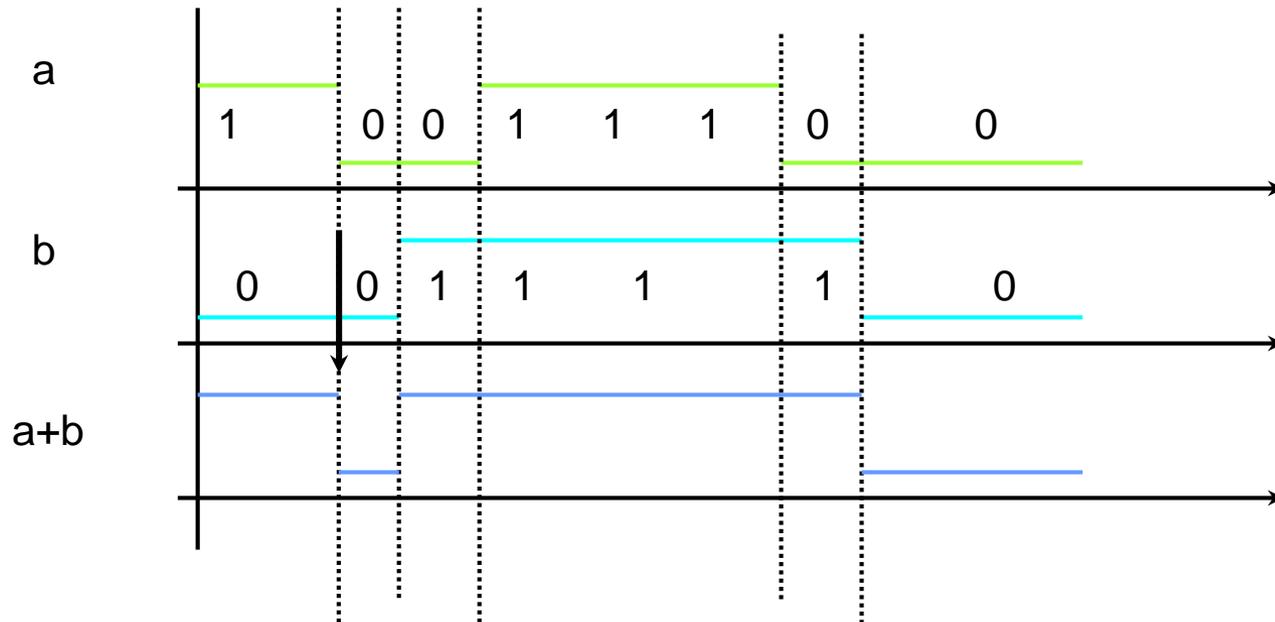
Plusieurs niveaux d'abstraction :
fonctionnel,



Chronogrammes


Plusieurs niveaux d'abstraction :

temporel

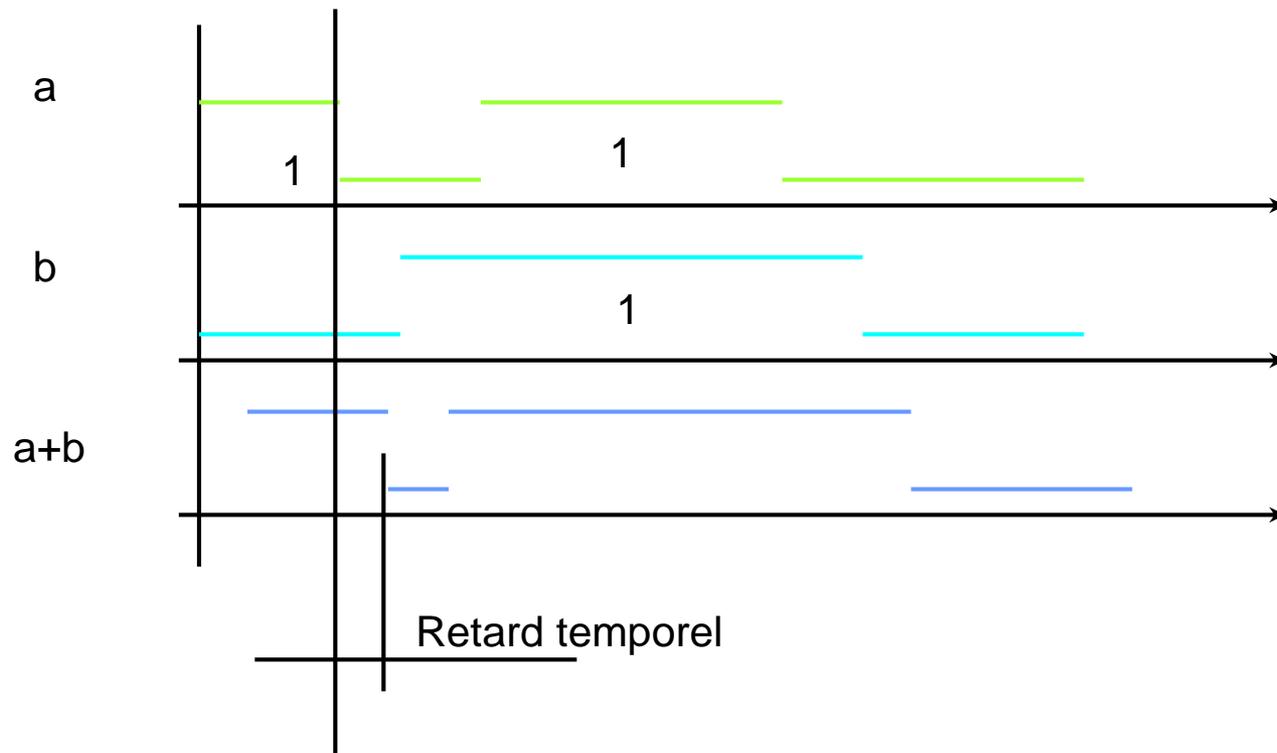

Chronogrammes

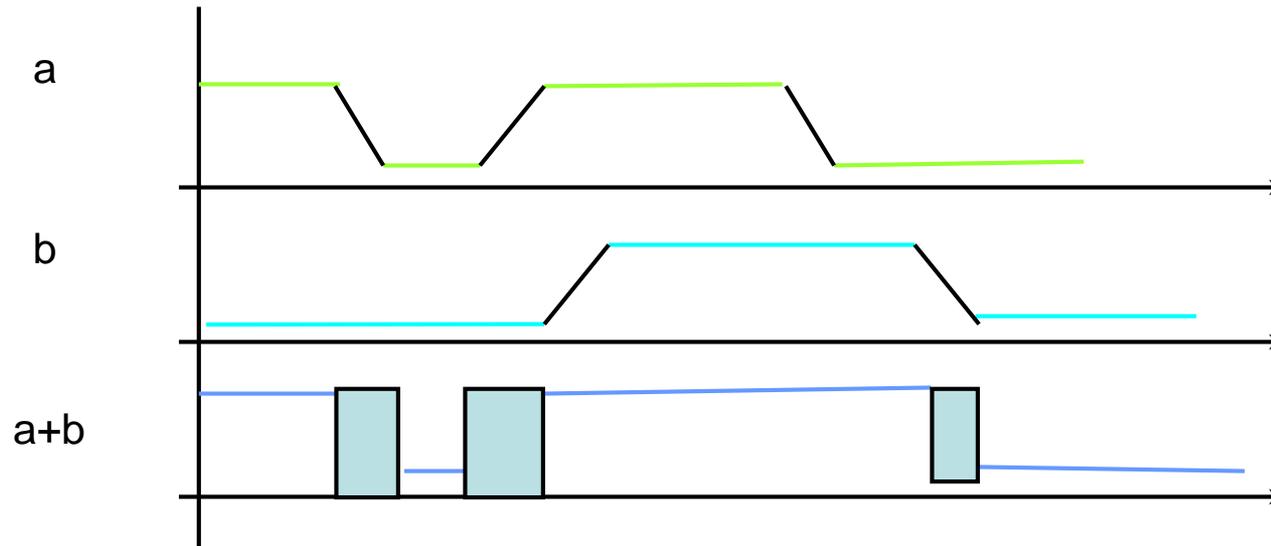Plusieurs niveaux d'abstraction :
analogique symbolique



Réalisation en électronique

0/1 représentés par des tensions, courants, charges, fréquences,
....

Classiquement TENSIONS : Niveau haut = H (le plus positif)
Niveau bas = L (B) (le plus négatif)







Association d'une information binaire à un niveau :

Convention positive	H \longrightarrow 1
(ou logique positive)	L \longrightarrow 0

Convention négative	H \longrightarrow 0
(ou logique négative)	L \longrightarrow 1

Représentation graphique : Norme française

Les portes logiques:

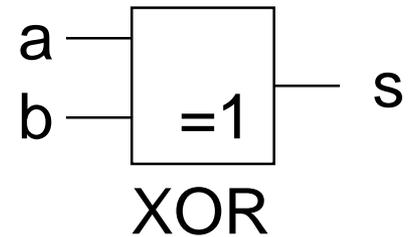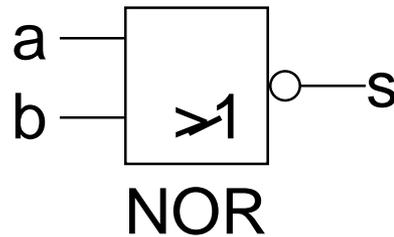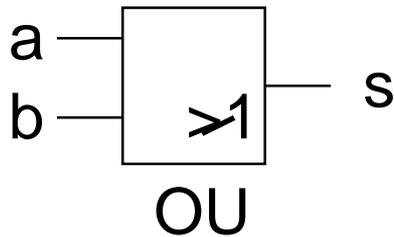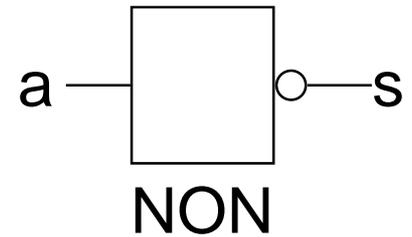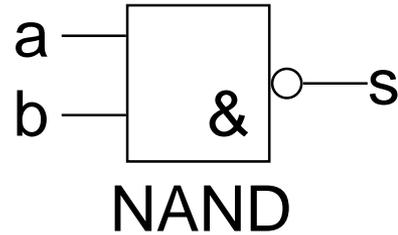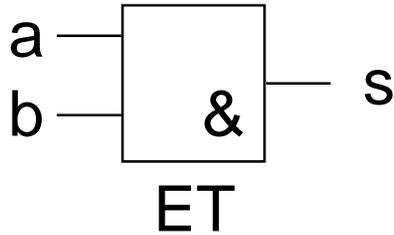

Représentation graphique : Norme américaine

Les portes logiques:


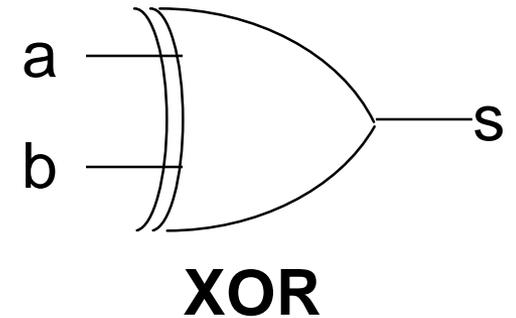
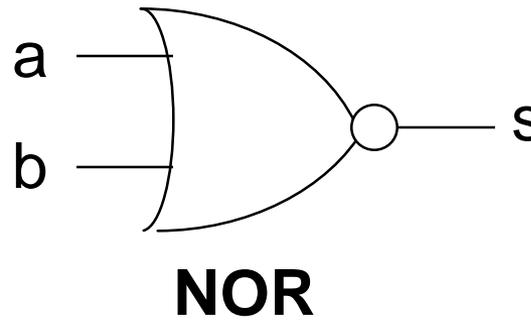
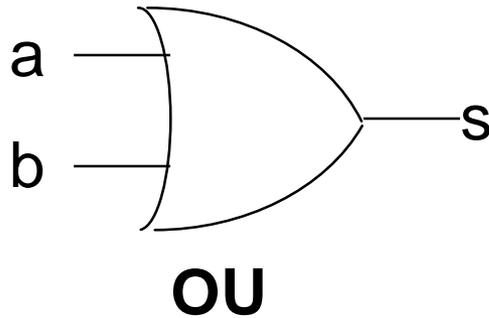
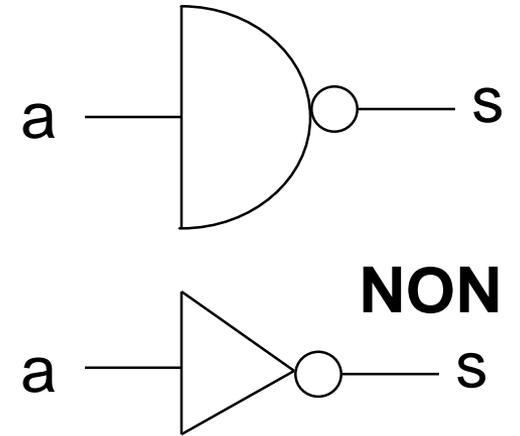
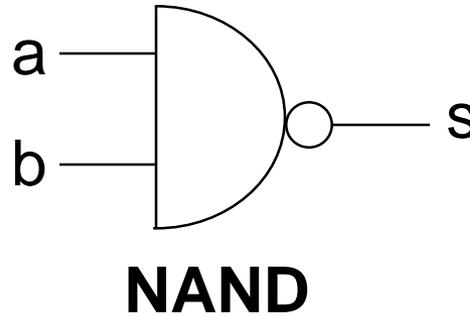
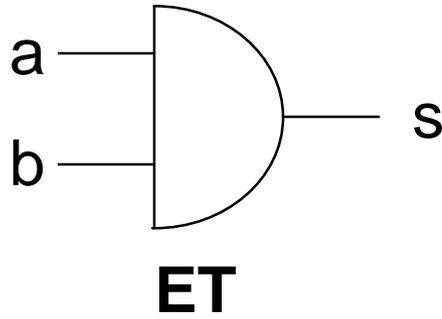


Schéma d'un circuit logique (Logigramme)

- Un logigramme est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique.
- Le principe consiste à remplacer chaque **opérateur logique** par la **porte logique** qui lui correspond.


Exemple 1

$$F(A, B, C) = A.B + \overline{B}.C$$

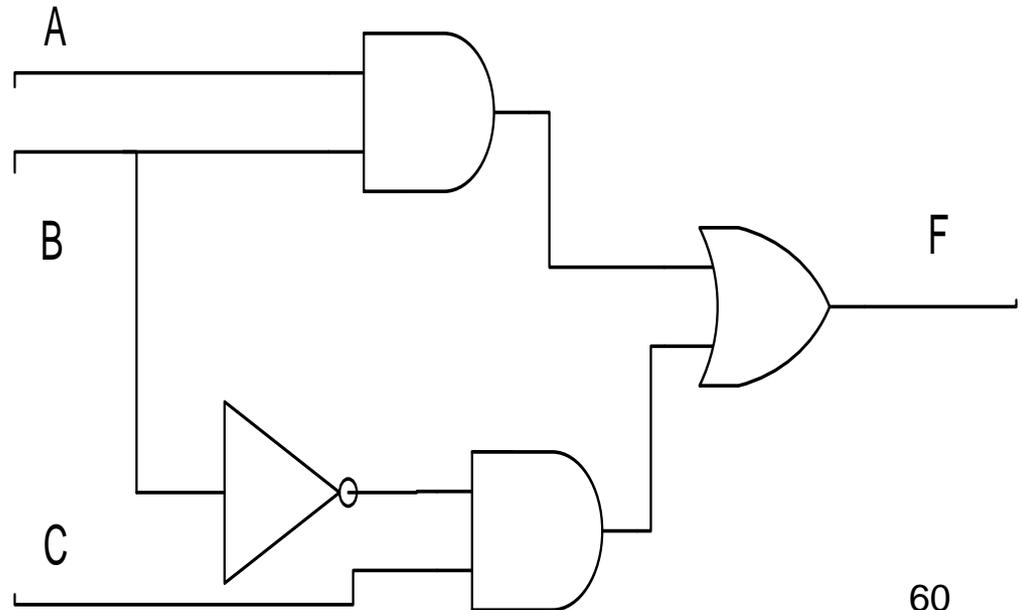

Les circuits combinatoires

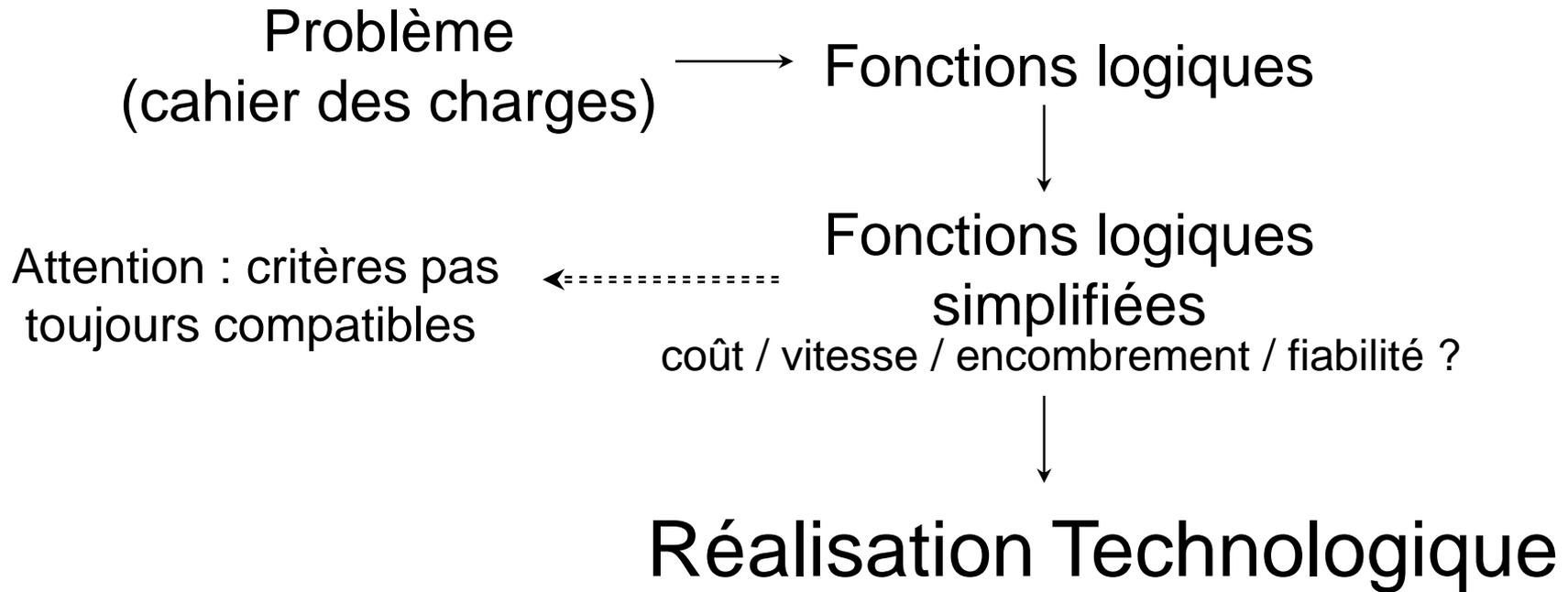Moyens physiques de réalisation des fonctions logiques



Les circuits combinatoires

Objectifs

- Apprendre la structure de quelques **circuits combinatoires souvent utilisés** (multiplexeur, codeur et decodeur, demi additionneur , additionneur complet,.....).
- Apprendre **comment utiliser** des circuits combinatoires pour concevoir d'autres circuits **plus complexes**.

Circuits combinatoires

- Un circuit combinatoire est un circuit numérique dont **les sorties** dépendent uniquement **des entrées**.
- $S_i = F(E_i)$
- $S_i = F(E_1, E_2, \dots, E_n)$

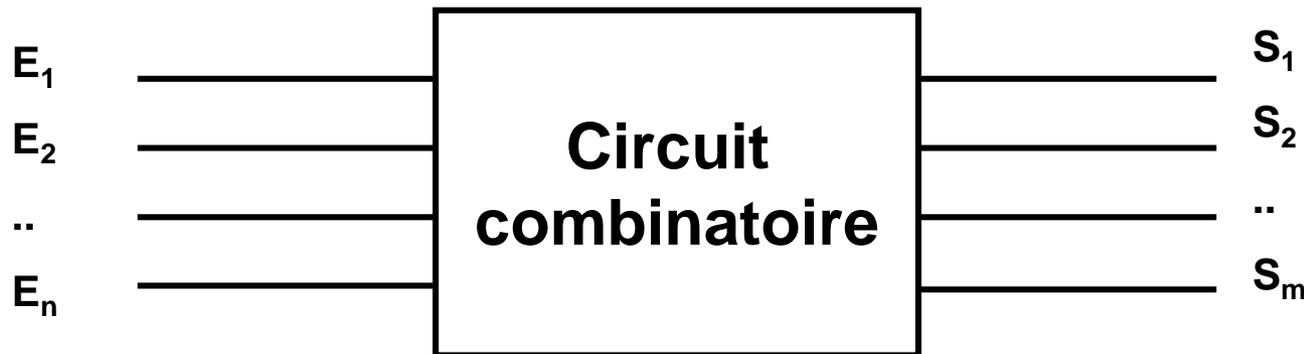


Schéma Bloc

- C'est possible d'utiliser des circuits combinatoires pour réaliser d'autres circuits **plus complexes**.

Composants combinatoires


- Inverseurs
- Multiplexeur / démultiplexeur
- Codeurs / Décodeurs
- Transcodeurs
- Additionneur, comparateurs
- Unité arithmétique et logique UAL

Portes intégrées

Options technologiques : familles logiques
(TTL, CMOS, BiCMOS, ECL ..)

Entrées : classique, triggée

Sorties : collecteur (drain) ouvert, sortie 3 états ...

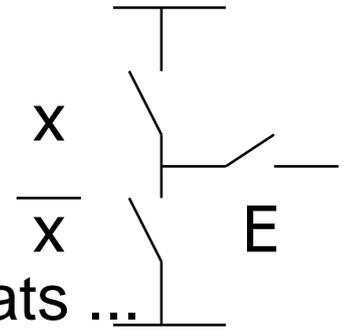

Remarque 1 :

10 entrées = 2^{10} fonctions possibles

⇒ Choix des meilleures fonctions

Portes intégrées

Remarque 2:

Problème du nombre de boîtiers pour réaliser une fonction logique \longrightarrow INTEGRATION

SSI (*small scale integration*) petite : inférieur à 12 portes

MSI (*medium*) moyenne : 12 à 99

LSI (*large*) grande : 100 à 9999

VLSI (*very large*) très grande : 10 000 à 99 999

ULSI (*ultra large*) ultra grande : 100 000 et plus


Remarque 3:

Une manière d'augmenter la puissance de traitement est de construire des **CI dédiés** à une application

(**ASIC** pour *Application Specific Integrated Circuit*)


Multiplexeur

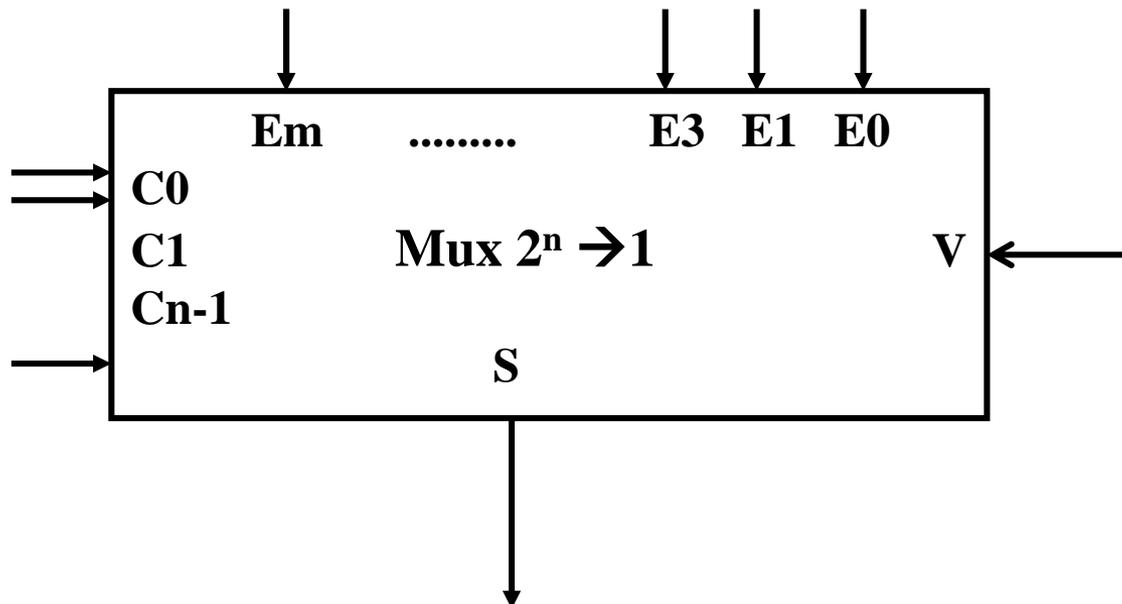- Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de **sélectionner une information** (1 bit) parmi **2^n valeurs en entrée**.
- Il possède :
 - 2^n entrées d'information
 - Une seule sortie
 - N entrées de sélection (commandes)



Multiplexeur 4 → 1

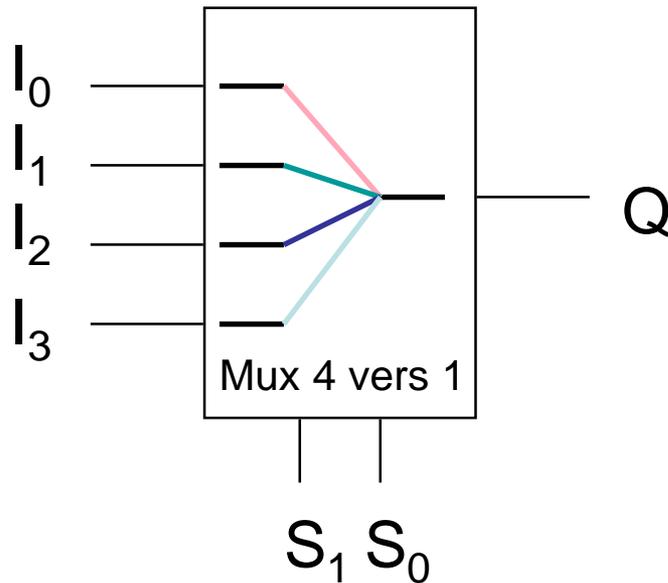Sélection d'une voie parmi 2^N par N bits de commande



Si $(S_1 S_0)_2 = (0)_{10}$ alors $Q = I_0$
 $Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0$


Si $(S_1 S_0)_2 = (1)_{10}$ alors $Q = I_1$
 $Q = \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1$

S1	S0	Q
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$$Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

Multiplexeur (logigramme)

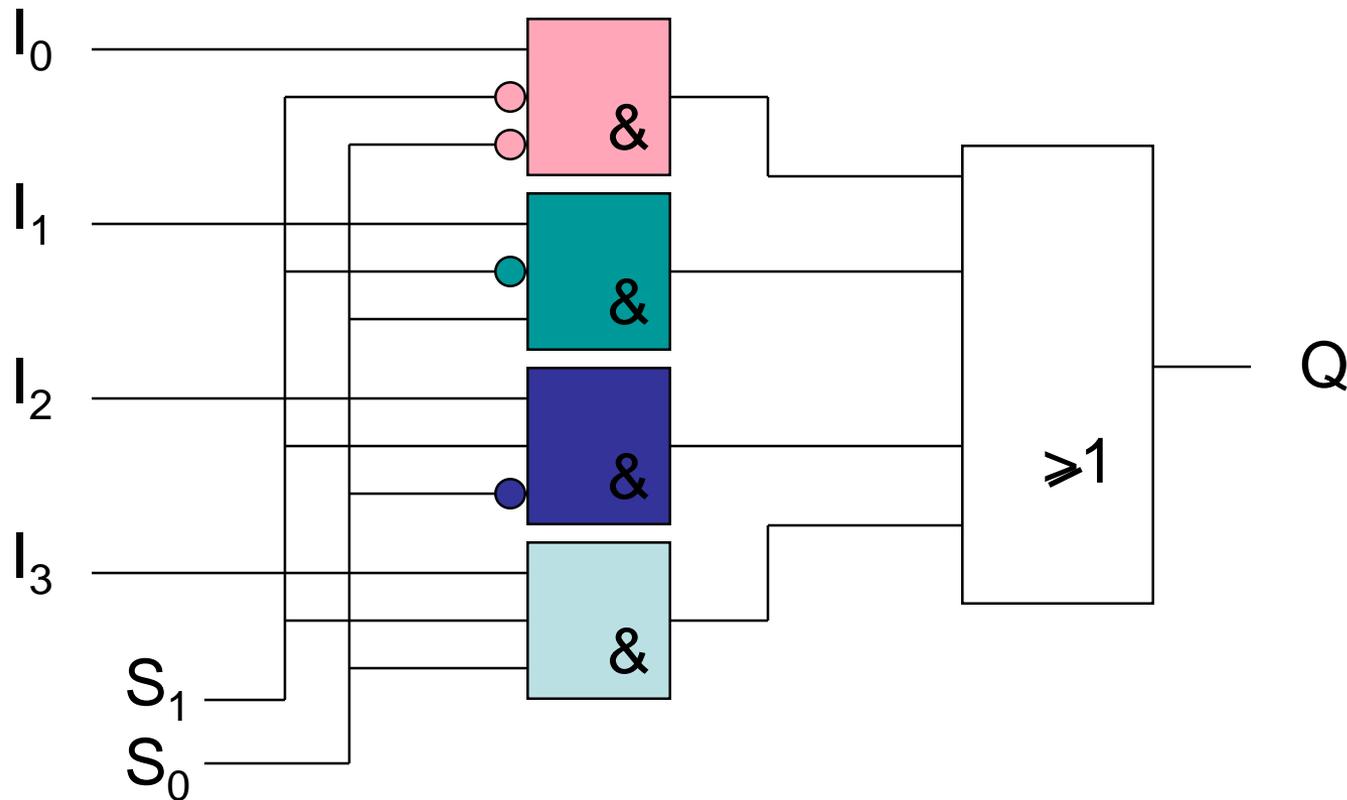
$$Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$



Applications : La conversion parallèle / série d'informations


Multiplexeur (logigramme)
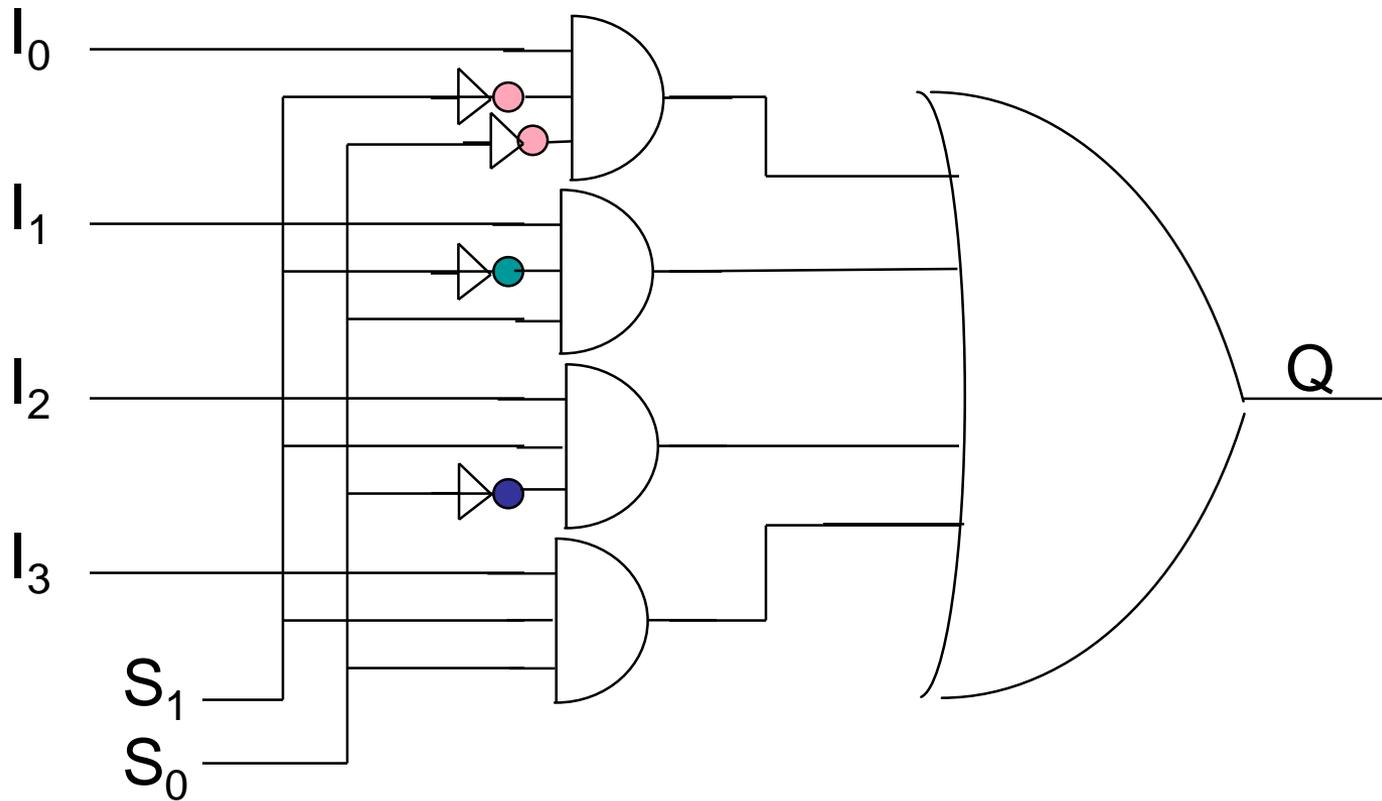
$$Q = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$




Démultiplexeur

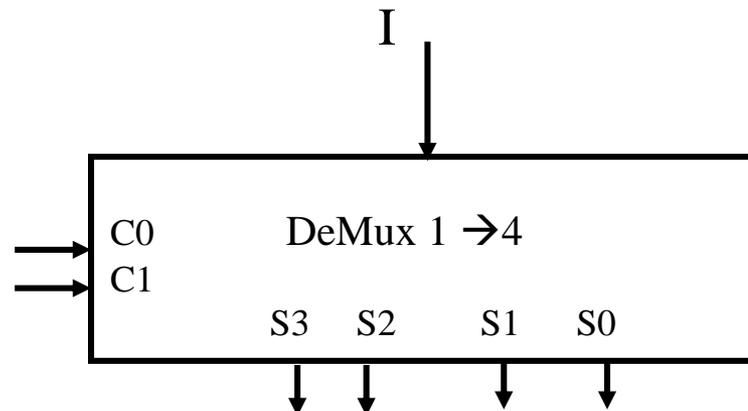- Il joue le rôle inverse d'un multiplexeurs, il permet de faire passer une information dans l'une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.
- Il possède :
 - une seule entrée
 - 2^n sorties
 - N entrées de sélection (commandes)



Démultiplexeur : 1 parmi 2ⁿ

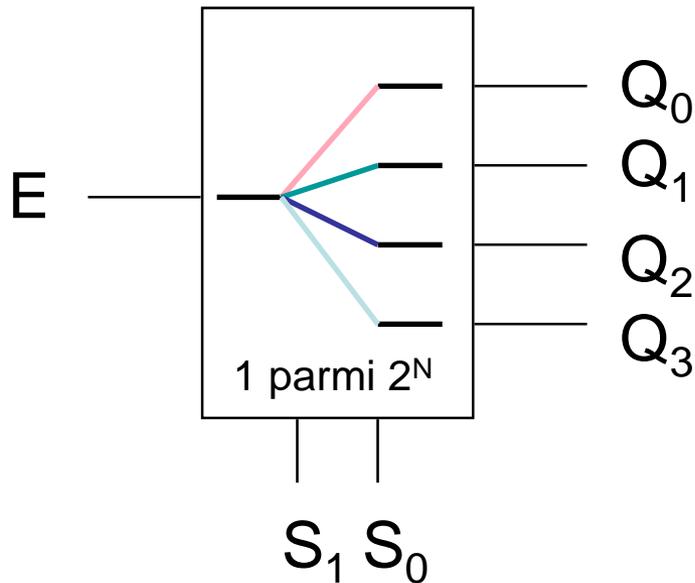

$$Q_0 = E \text{ si } (S_1 S_0)_2 = 0$$


0 sinon

$$Q_1 = E \text{ si } (S_1 S_0)_2 = 1$$

0 sinon

Remarque : E peut ne pas être « disponible »
Sortie sélectionnée = 1 les autres 0
ou Sortie sélectionnée = 0 les autres 1

Démultiplexeur : 1 → 4

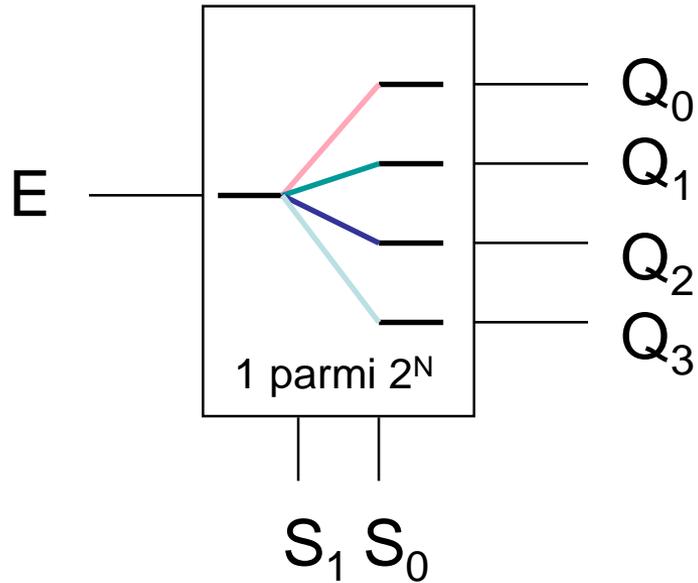

$$Q_0 = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot (E)$$

$$Q_1 = \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot (E)$$

$$Q_2 = S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot (E)$$


$$Q_3 = S_1 \cdot S_0 \cdot (E)$$

S ₁	S ₀		Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0		0	0	0	E
0	1		0	0	E	0
1	0		0	E	0	0
1	1		E	0	0	0

Table de vérité

Codeur (ou Encodeur)

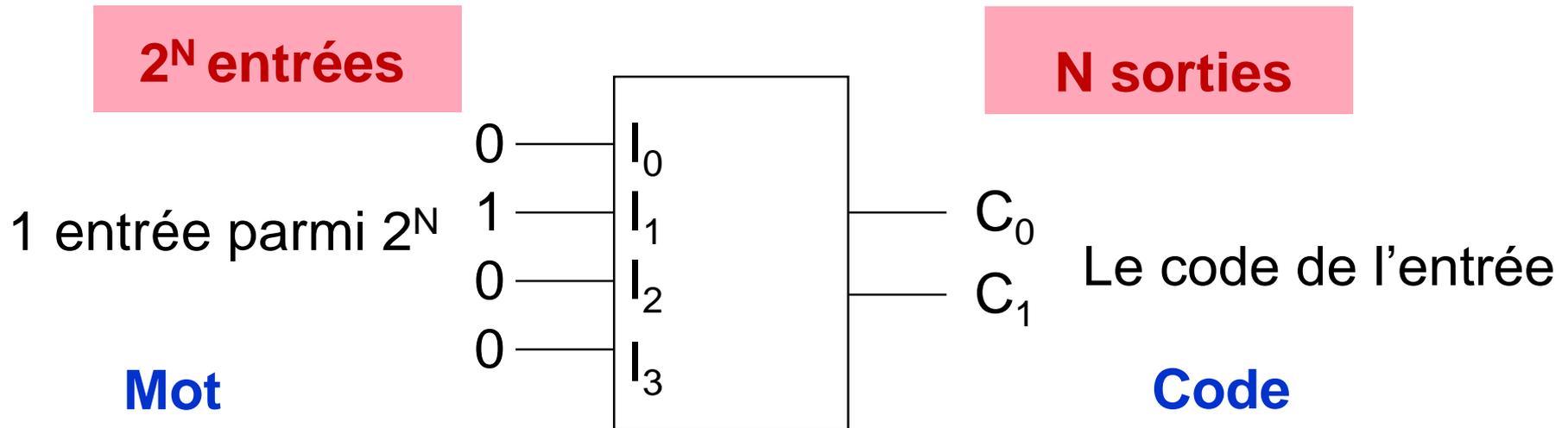Faire correspondre un mot code à un symbole




Traduit le rang de l'entrée active en un code binaire

Exemple : Clavier / Scan code
Caractère / Code ASCII

L'encodeur binaire (4→2)

Table de vérité

I_0	I_1	I_2	I_3		x	y
0	0	0	0		0	0
1	x	x	x		0	0
0	1	x	x		0	1
0	0	1	x		1	0
0	0	0	1		1	1

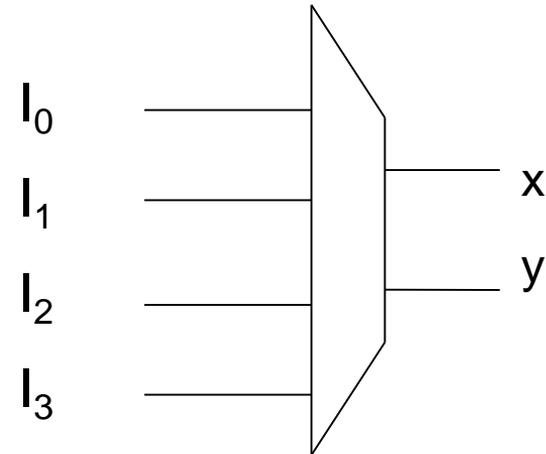


Equations

$$X = \overline{I_0} \cdot \overline{I_1} \cdot (I_2 + I_3)$$

$$Y = \overline{I_0} \cdot (I_1 + \overline{I_2} \cdot I_3)$$

Le décodeur binaire

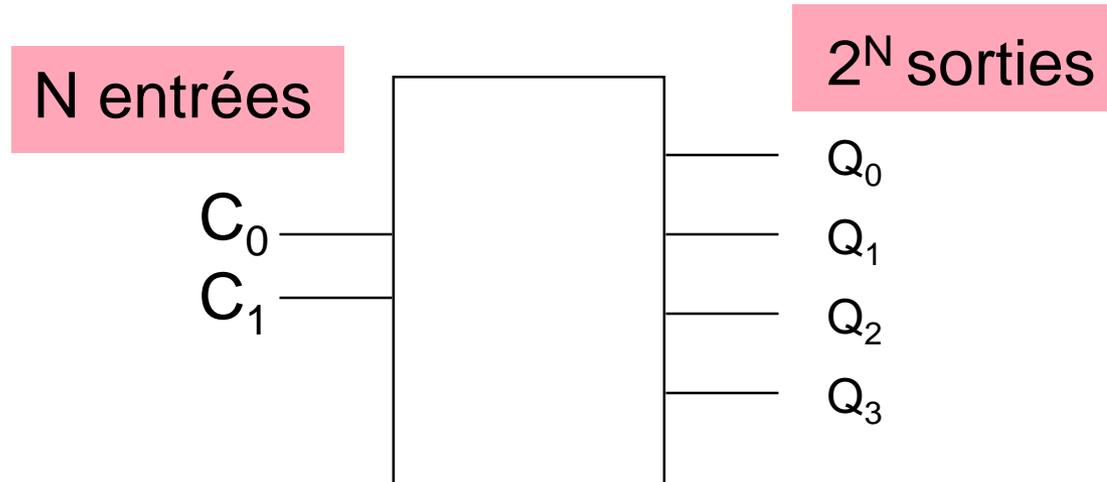- C'est un circuit combinatoire qui est constitué de :
 - N : entrées de données
 - 2^n sorties
 - Pour chaque combinaison en entrée une seule sortie est active à la fois




Active la ligne de sortie correspondant au code binaire présent en entrée

Décodeur 2→4

Table de vérité

V	A	B	S0	S1	S2	S3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

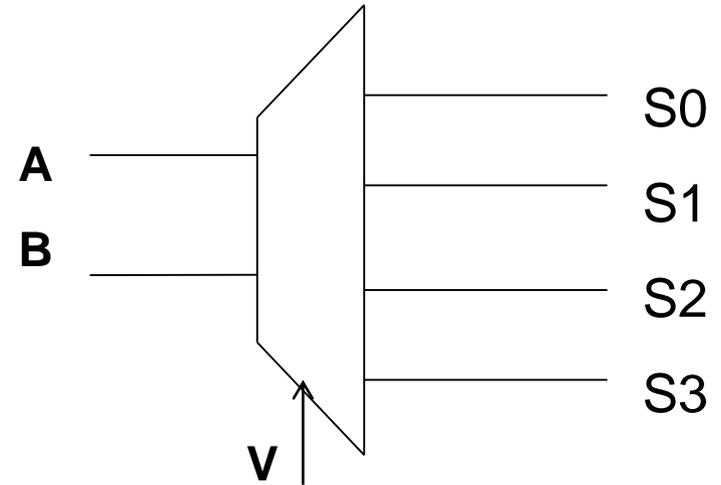

$$S_0 = (\overline{A}.\overline{B}).V$$


$$S_1 = (\overline{A}.B).V$$

$$S_2 = (A.\overline{B}).V$$

$$S_3 = (A.B).V$$

Décodeur 3→8

A	B	C	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

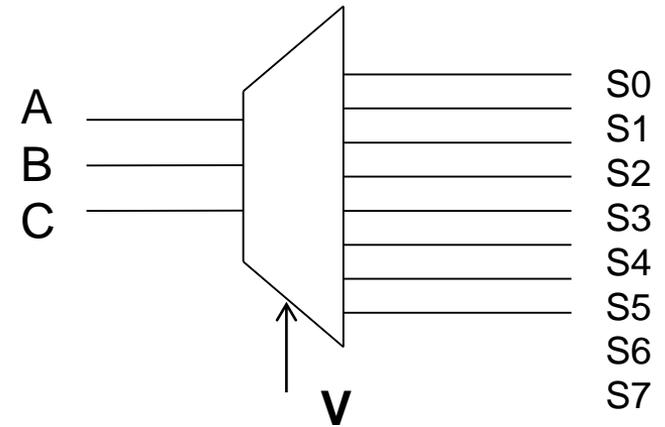

$$S_0 = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$$

$$S_1 = \overline{A}.\overline{B}.C$$

$$S_2 = \overline{A}.B.\overline{C}$$

$$S_3 = \overline{A}.B.C$$

$$S_4 = A.\overline{B}.\overline{C}$$

$$S_5 = A.\overline{B}.C$$

$$S_6 = A.B.\overline{C}$$

$$S_7 = A.B.C$$


Remarque :

Multiplexeur ↔ Démultiplexeur
 Codeur ↔ Décodeur

Transcodeur


C'est un circuit combinatoire qui permet de transformer un code X (sur n bits) en entrée en un code Y (sur m bits) en sortie.

Passage d'un code C_1 à un code C_2

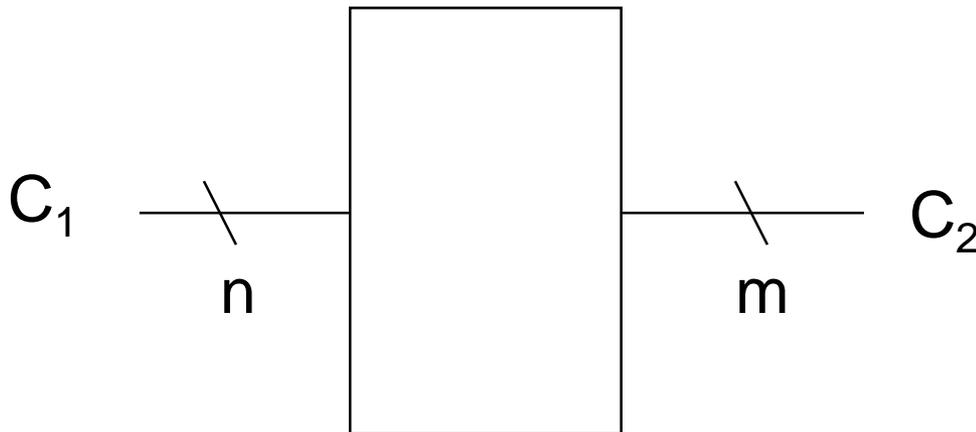

Transcodeur : exemple

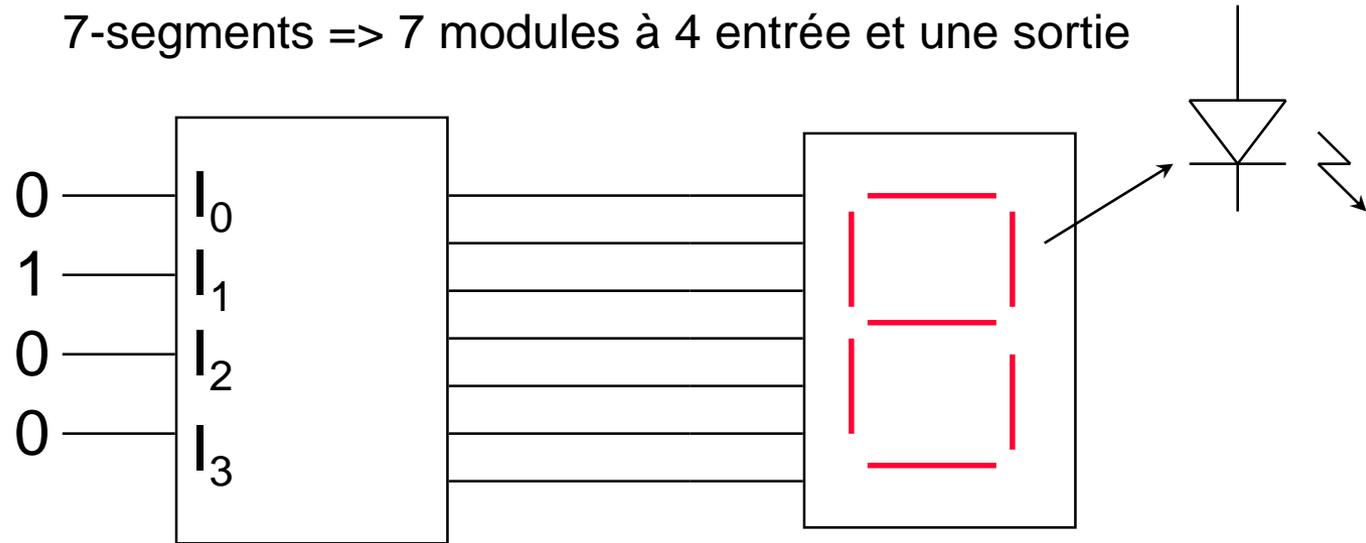7-segments => 7 modules à 4 entrée et une sortie



Code binaire 0 à 9


Configuration alimentation
des diodes (ou LCD)

Exemples de code :

Binaire, binaire réfléchi, 7-segments, BCD, ...

Additionneur

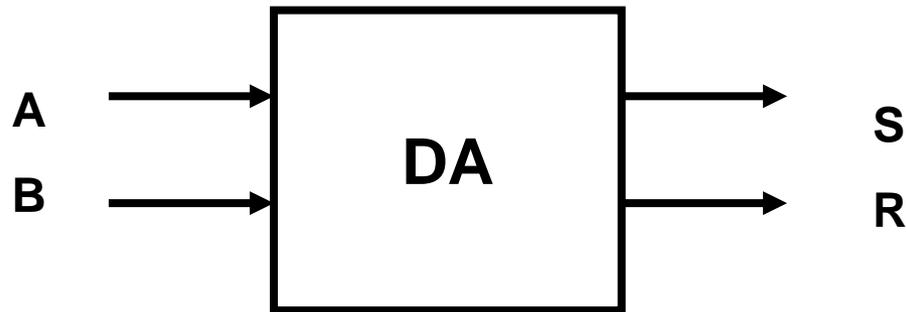
- Le **demi additionneur** est un circuit combinatoire qui permet de réaliser la **somme arithmétique** de deux nombres A et B chacun sur **un bit**.
- A la sortie on va avoir la **somme S et la retenue R** (Carry).



Pour trouver la structure (le schéma) de ce circuit on doit en premier dresser sa table de vérité

Demi Additionneur

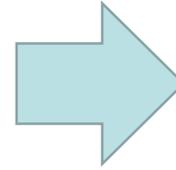- En binaire l'addition sur un seul bit se fait de la manière suivante:



$$\left\{ \begin{array}{l} 0 + 0 = 00 \\ 0 + 1 = 01 \\ 1 + 0 = 01 \\ 1 + 1 = 10 \end{array} \right.$$

- La table de vérité associée :

A	B	R	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

De la table de vérité on trouve :


$$R = A.B$$

$$S = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$$

Demi Additionneur

$$R = A.B$$

$$S = A \oplus B$$

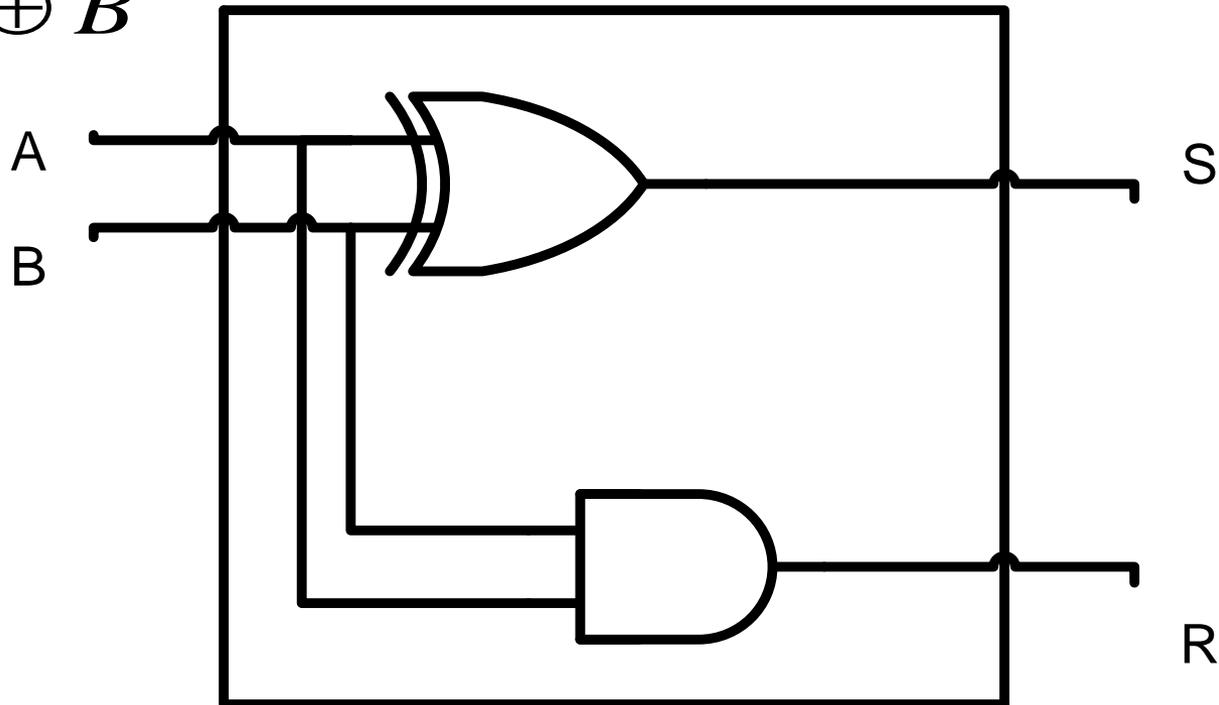

Logigramme Demi-Additionneur

Additionneur complet

- Lorsque on fait une addition (binaire) il faut tenir en compte de la **retenue entrante**.

$$\begin{array}{cccccc} r_4 & r_3 & r_2 & r_1 & r_0 = 0 & \\ & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & \\ + & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 & \\ \hline r_4 & s_4 & s_3 & s_2 & s_1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} & r_{i-1} \\ & a_i \\ + & b_i \\ \hline r_i & s_i \end{array}$$


Additionneur complet 1 bit

- L'additionneur complet à **un bit** possède 3 entrées :
 - a_i : le premier nombre sur un bit.
 - b_i : le deuxième nombre sur un bit.
 - r_{i-1} : le retenue entrante sur un bit.
- Il possède deux sorties :
 - S_i : la somme
 - R_i la retenue sortante



Additionneur complet 1 bit

Table de vérité d'un
additionneur complet
sur 1 bit

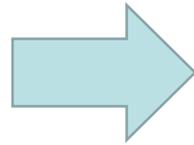

a_i	b_i	r_{i-1}		r_i	S_i
0	0	0		0	0
0	0	1		0	1
0	1	0		0	1
0	1	1		1	0
1	0	0		0	1
1	0	1		1	0
1	1	0		1	0
1	1	1		1	1

Equations

$$S_i = \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i \cdot R_{i-1} + \bar{A}_i \cdot B_i \cdot \bar{R}_{i-1} + A_i \cdot \bar{B}_i \cdot \bar{R}_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$R_i = \bar{A}_i \cdot B_i \cdot R_{i-1} + A_i \cdot \bar{B}_i \cdot R_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot \bar{R}_{i-1} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

Additionneur complet 1 bit

Si on veut simplifier les équations on obtient :

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$S_i = \overline{A_i} \cdot (\overline{B_i} \cdot R_{i-1} + B_i \cdot \overline{R_{i-1}}) + A_i \cdot (\overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + B_i \cdot R_{i-1})$$

$$S_i = \overline{A_i} (B_i \oplus R_{i-1}) + A_i \cdot \overline{(B_i \oplus R_{i-1})}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$


$$R_i = R_{i-1} \cdot (\overline{A_i} \cdot B_i + A_i \cdot \overline{B_i}) + A_i B_i (\overline{R_{i-1}} + R_{i-1})$$

$$R_i = R_{i-1} \cdot (A_i \oplus B_i) + A_i B_i$$


Schéma d'un additionneur complet

$$R_i = A_i \cdot B_i + R_{i-1} \cdot (B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

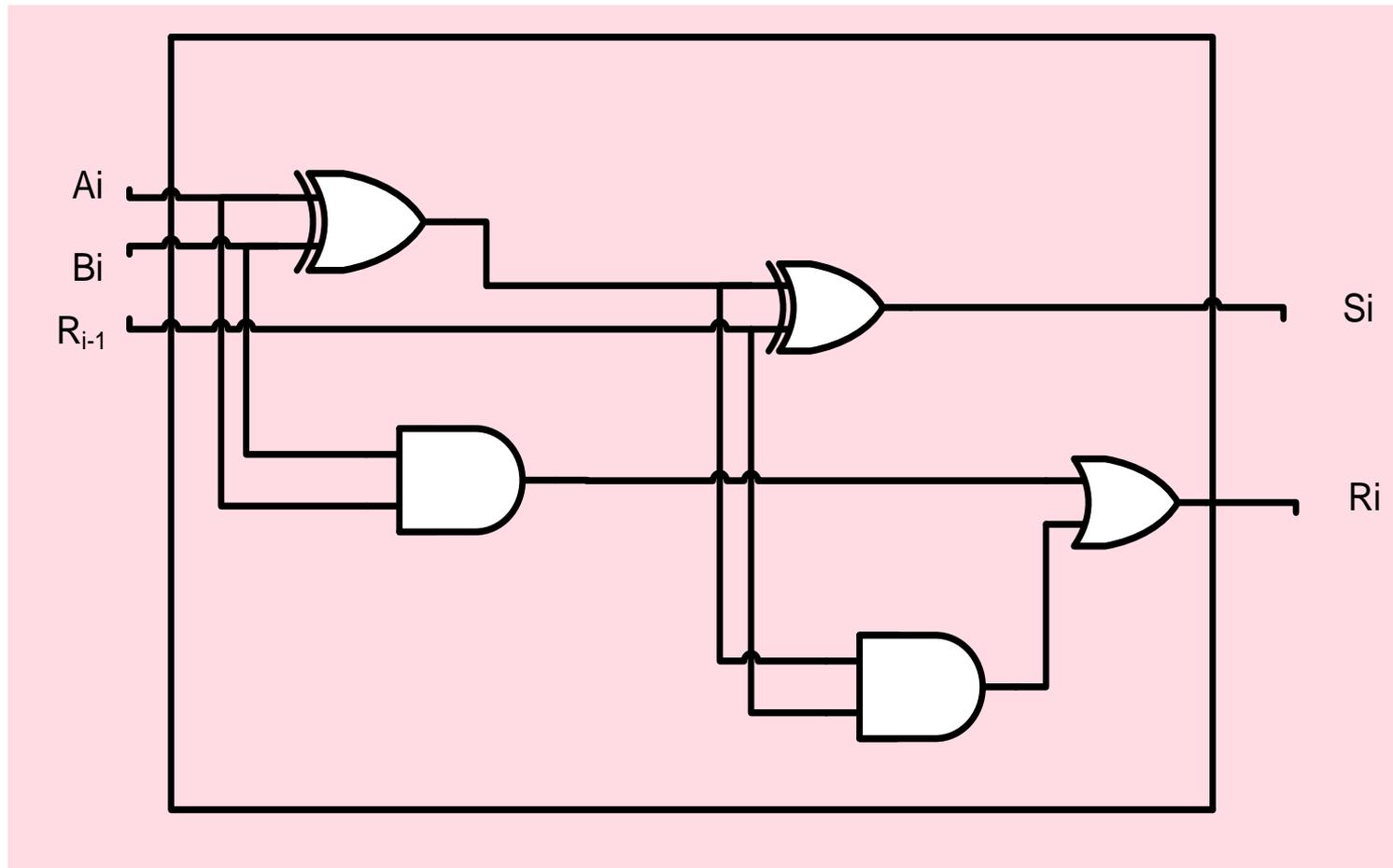

Additionneur sur 4 bits

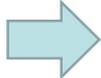
- Un additionneur sur 4 bits est un circuit qui permet de faire l'addition de deux nombres A et B de 4 bits chacun
 - $A(a_3a_2a_1a_0)$
 - $B(b_3b_2b_1b_0)$

En plus il prend en compte de la retenu entrante
- En sortie on va avoir le résultat sur **4 bits ainsi que la retenu (5 bits en sortie)**
- Donc au total le circuit possède 9 entrées et 5 sorties.
- Avec 9 entrées on a $2^9=512$ **combinaisons** !!!!! Comment faire pour représenter la table de vérité ?????
- Il faut trouver une solution plus facile et plus efficace pour concevoir ce circuit ?

Additionneur sur 4 bits

• Lorsque on fait l'addition en binaire, on additionne **bit par bit** en commençant à partir du poids faible et à chaque fois on **propage** la retenue sortante au bit du rang supérieur.

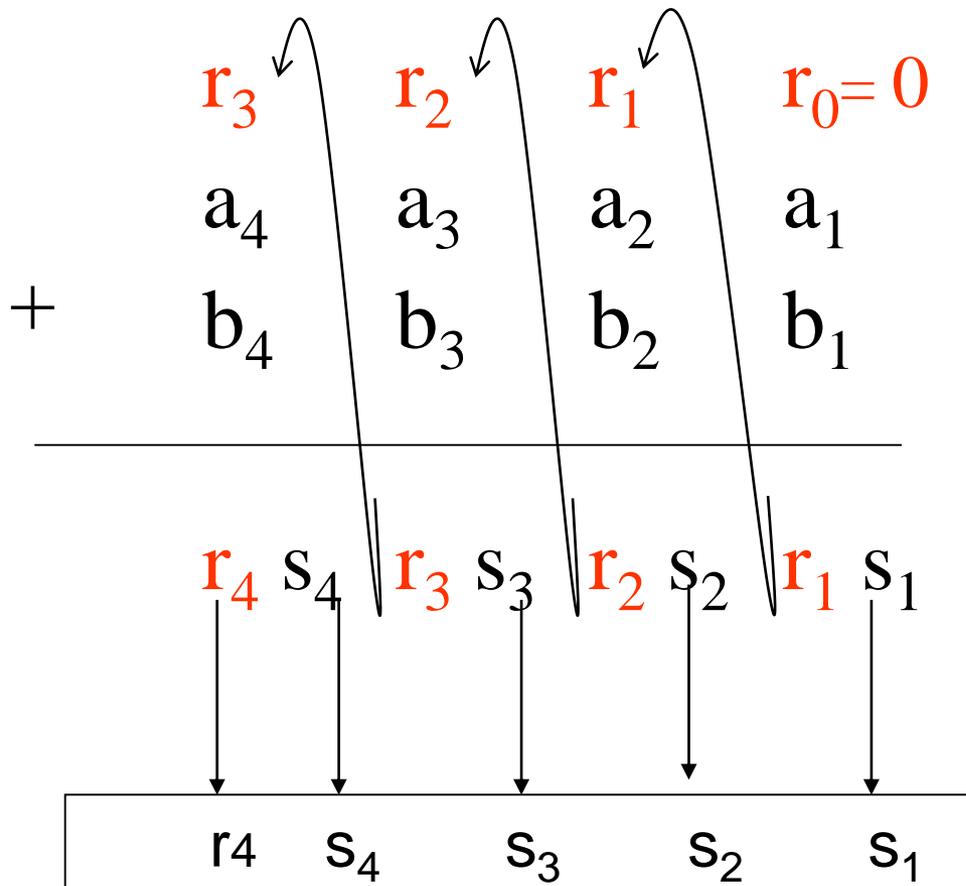
L'addition sur un bit peut se faire par un additionneur complet sur 1 bits.



Résultat final 91


Additionneur 4 bits (schéma)

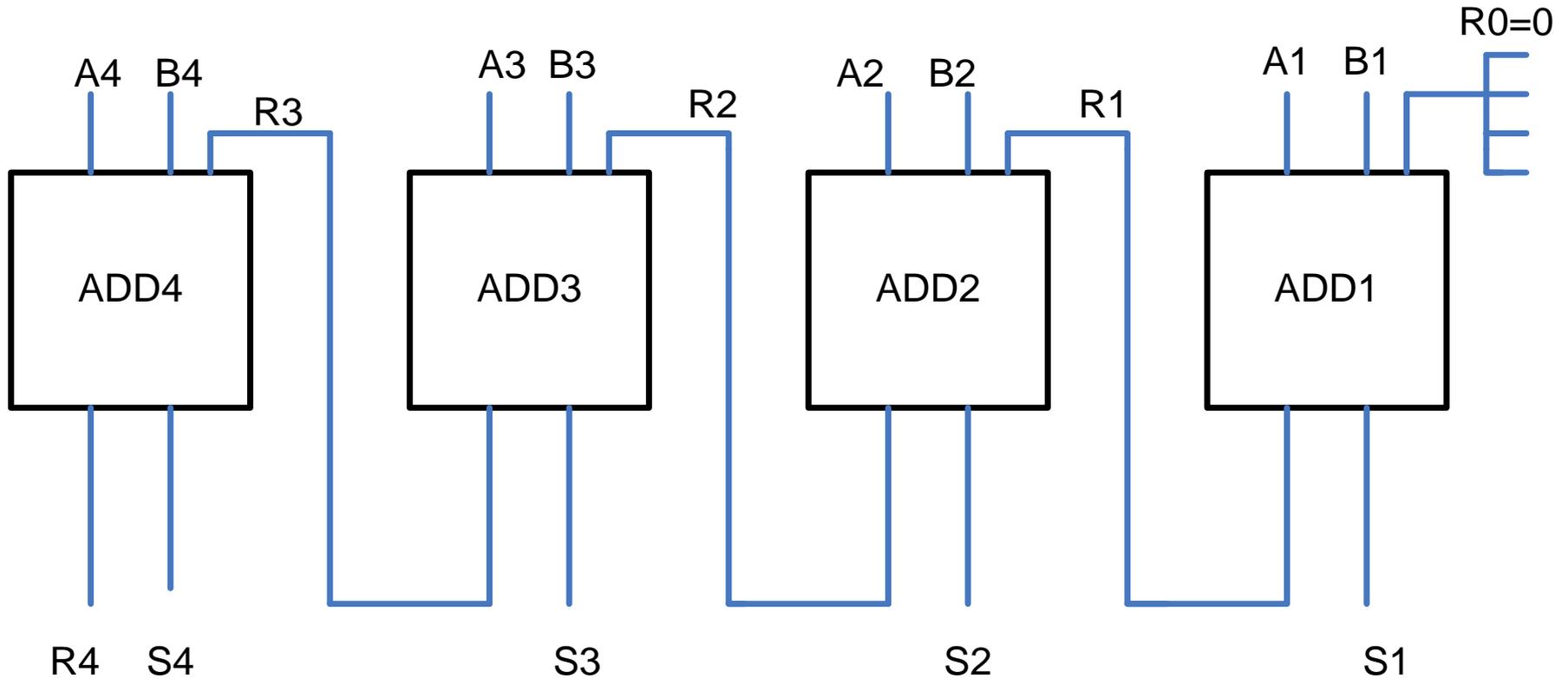Le premier mot $A(a_3a_2a_1a_0)$
Le deuxième mot $B(b_3b_2b_1b_0)$



Comparateur

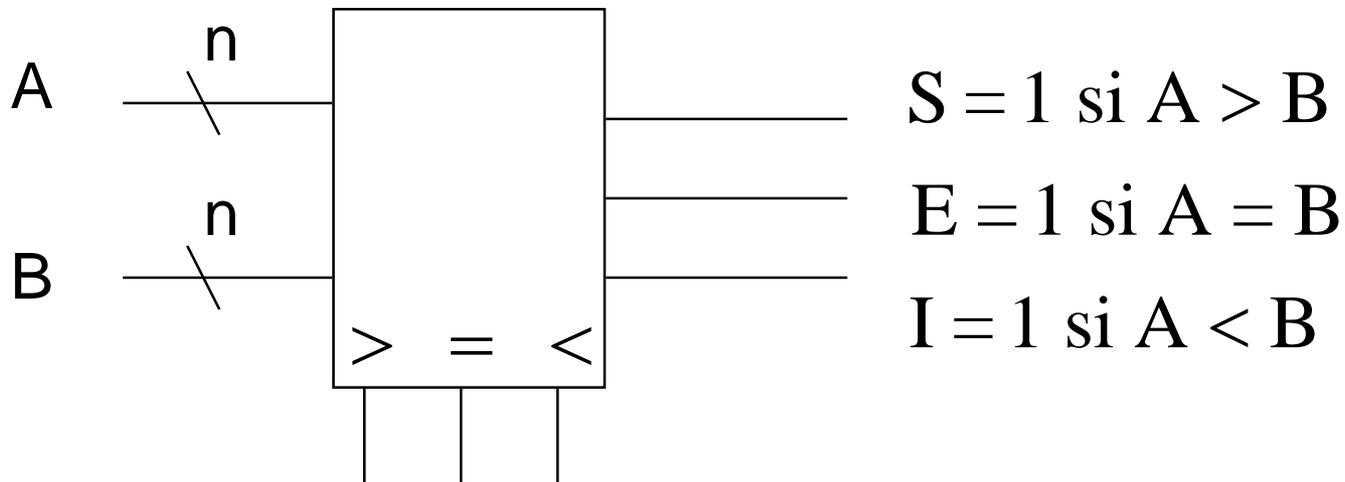- C'est un circuit combinatoire qui permet de comparer entre deux nombres binaire A et B.
- Il possède 2 entrées :
 - A : sur n bit
 - B : sur n bit
- Il possède 3 sorties
 - E : égalité ($A=B$)
 - I : inférieur ($A < B$)
 - S : supérieur ($A > B$)



Entrées de cascading

Pour une comparaison à n autres bits

Comparateur sur un bit

Il possède 2 entrées :

A : sur un bit

B : sur un bit

Il possède 3 sorties


fe : égalité (A=B)

fi : inférieur (A < B)

fs : supérieur (A > B)

Table de vérité

A	B	fs	fe	fi
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

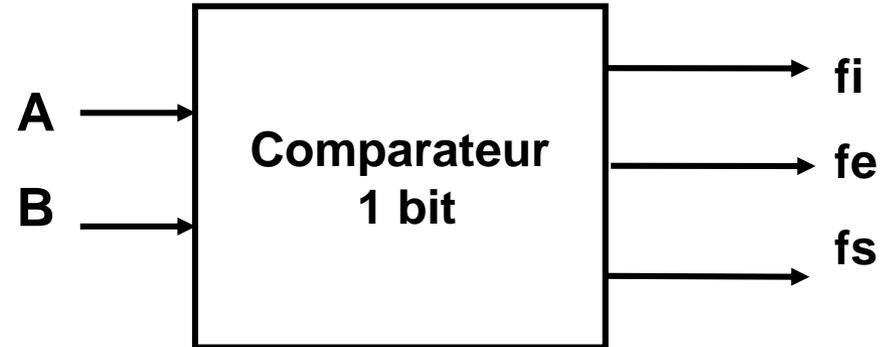

$$fs = A.\bar{B}$$

$$fi = \bar{A}B$$


$$fe = \bar{\bar{A}\bar{B}} + \overline{AB} = \overline{A \oplus B} = \overline{fs + fi}$$

Logigramme comparateur sur un bit

$$fs = A.\bar{B}$$

$$fi = \bar{A}B$$

$$fe = \overline{fs + fi}$$

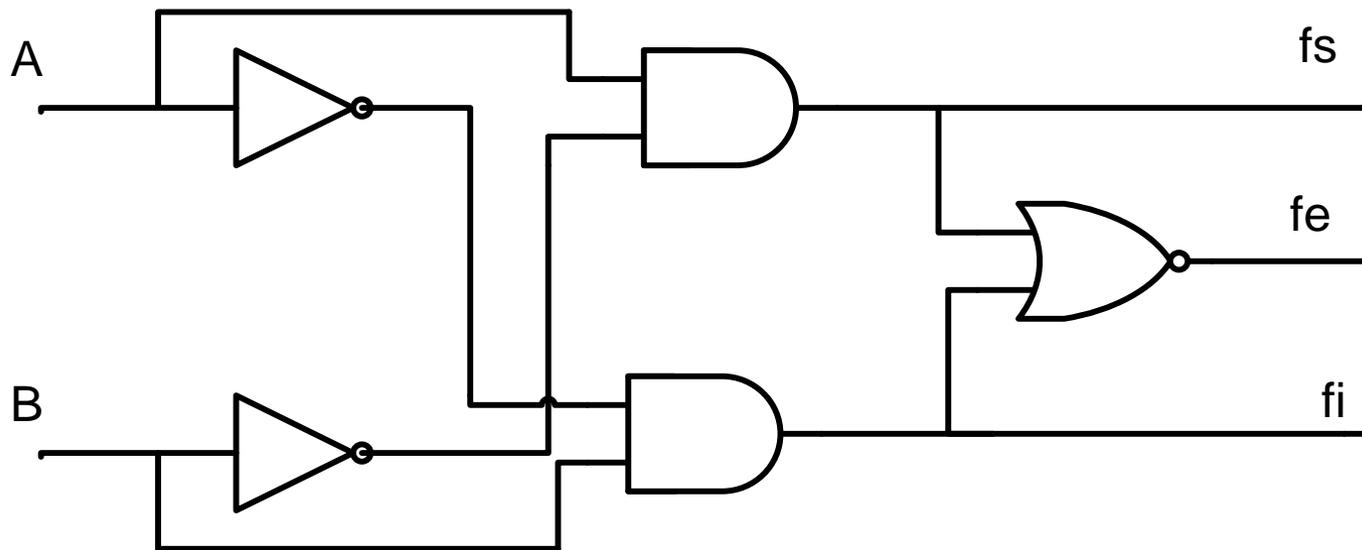

Logigramme comparateur sur 1 bit

Exemple 2 : Comparateur sur 2 bits

Il possède 2 entrées :

A : sur 2 bits (A_2A_1)

B : sur 2 bits (B_2B_1)

Il possède 3 sorties

fe : égalité

fi : inférieur

fs : supérieur



Comparateur 2 bits

A=B si A2=B2 et A1=B1

$$fe = \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot \overline{(A1 \oplus B1)}$$

A>B si

A2 > B2 ou (A2=B2 et A1>B1)

$$fs = A2 \cdot \overline{B2} + \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot (A1 \cdot \overline{B1})$$

A<B si


A2 < B2 ou (A2=B2 et A1<B1)

$$fi = \overline{A2} \cdot B2 + \overline{(A2 \oplus B2)} \cdot (\overline{A1} \cdot B1)$$

A2	A1	B2	B1	fs	fe	fi
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0


Comparateur 3 bits

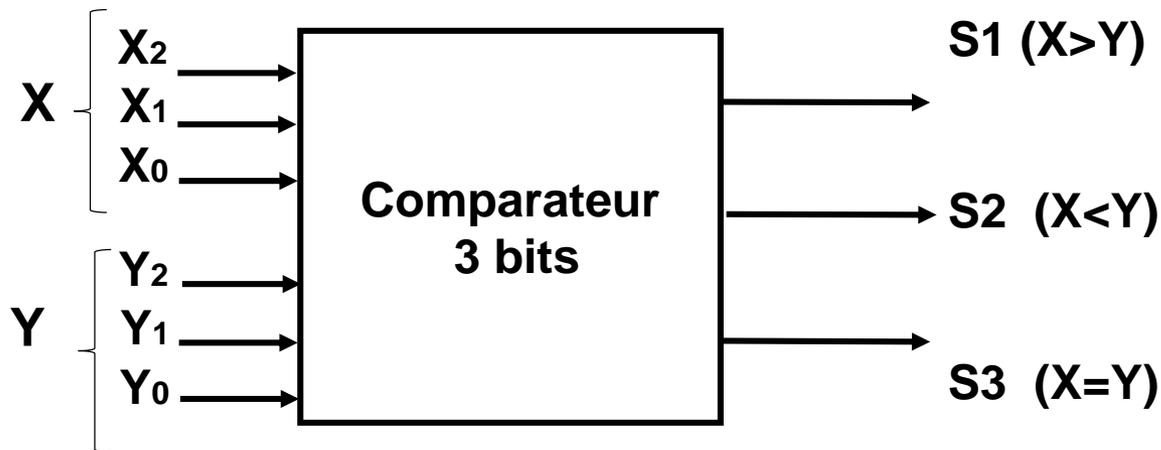- Un circuit combinatoire qui permet **de comparer** entre deux nombres binaire X et Y.
 - Il possède 2 entrées :
 - A : sur 3 bits
 - B : sur 3 bits
- Il possède 3 sorties
- fe : égalité ($X=Y$)
 - fi : inférieur ($X < Y$)
 - fs : supérieur ($X > Y$)




Deux circuits combinatoires

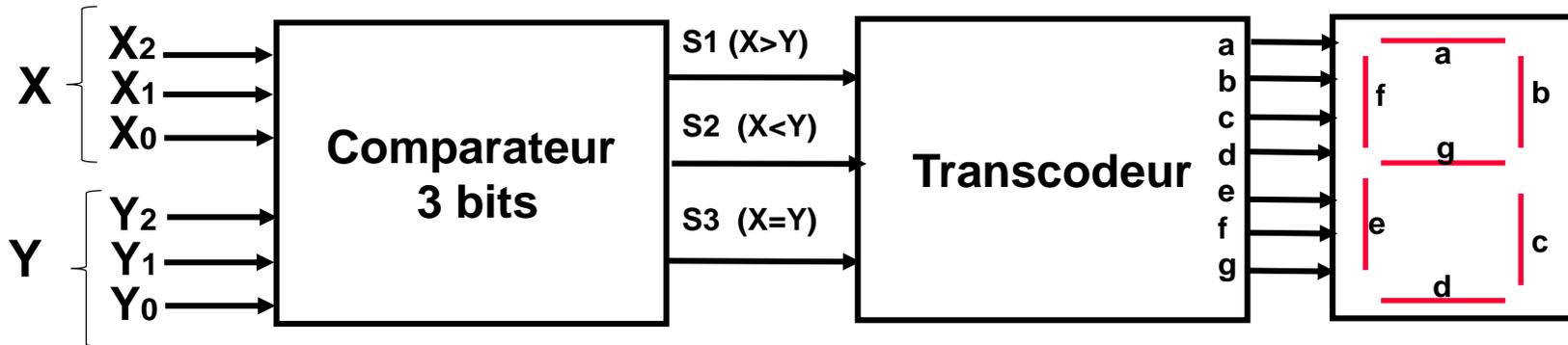
Exemple: Circuit plus complexe = Compateur + Transcodeur




Par exemple

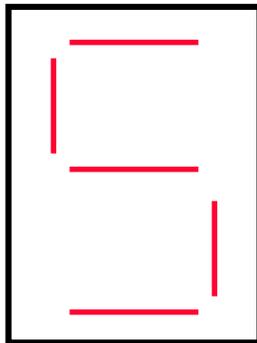

(Si $X > Y$)

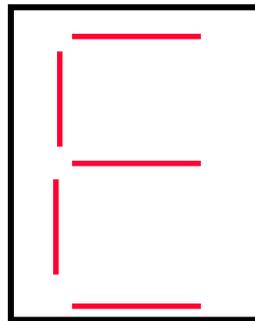


(Si $X = Y$)

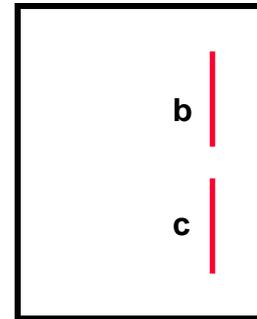

(Si $X < Y$)

ALU (ou UAL)

Unité Arithmétique et Logique

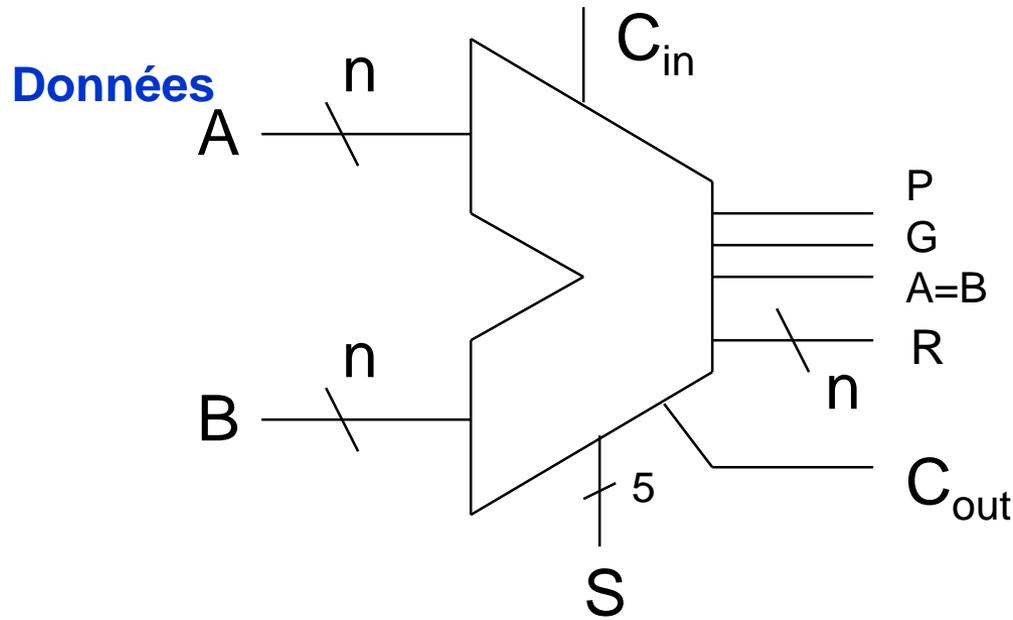

Choix de la
fonction (32 cas)

Instruction

Exemple :

Résultat

$R = A + \overline{B}$

$R = A + B$

$R = A + B + 1$

...

$R = A \text{ ou } B$

$R = A \text{ nand } B$

...

Merci pour votre attention
